

Travail écrit 1: Système Numérique 2

2017/2018

Filière : Télécommunication

Classe : T-2a, T-2d

Date : 10 avril 2018, 15:00 à 16:35

Professeur : Fabio Cunha

Nom et prénom : Zambon Yannick

Points : 19.75 /20

Note : 5.9

Problème 1 : Théorie sur les systèmes numériques (7 pts) 7


- a) Dans le monde des systèmes numériques, il existe plusieurs familles. Citez ces familles et expliquez quelles sont leurs avantages/inconvénients.

- Circuit standards : circuit/chip basé uniquement sur les portes logiques de base. Ne permet que de concevoir efficacement des algorithmes très simples et peut rapidement prendre beaucoup de place. 2/2 pts ✓
- PLD : circuits programmables allant de la ROM à la FPGA. Les "unités" sont déjà en place et on programme les liens entre celles-ci. Adapté pour des petits projets peu complexes, mais peut devenir très vite limitant si on a besoin de concevoir des circuits un peu plus fantaisistes. ✓
- Asic : circuit où la liberté de conception est bien plus grande et où on travaille sur plusieurs "couches" d'implémentation tout en permettant son propre mapping/routing. C'est optimal pour les gros projets complexes car on ne fait aucun "goopyage" et que le circuit est "unique". ✓

 - b) Expliquez le fonctionnement et l'utilité du composant look-up-table (LUT) dans une FPGA. Illustrez vos propos par un schéma si nécessaire.

Mais le développement est très long et coûteux
1/1 pt

Plutôt qu'utiliser des portes logiques pour implémenter une "table de vérité", on utilise une LUT qui utilise un multiplexeur pour associer des entrées à des sorties et des "mémoires" programmables :



est équivalent à la table de vérité

a	b	c	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

- c) Expliquez à quoi sert le fichier .ucf dans un projet VHDL. Quels types d'informations peut-il contenir? Donnez deux exemples d'informations.

Le fichier de contrainte utilisateur permet entre autre d'assigner un I/O à un pin de la FPGA. On peut donc y trouver, par exemple :
- A quel pin est associé ^{un} I/O
- Quelle contrainte est forcée sur tel ou tel I/O (Buffer, type de pin, ...)

1/ 1 pt

- d) « La technologie FPGA est venu combler un manque dans le monde des systèmes numériques ». Expliquez cette affirmation.

Les PLD sont adaptés pour les petits projet simples
Les ASIC sont adaptés pour les gros projets complexes.
Entre deux, avant la FPGA, il n'y avait pas grand chose !!

1/ 1 pt

- e) Quand est-ce qu'un glitch statique se produit ? Quelles solutions proposez-vous pour supprimer ce phénomène ?

Il se produit quand une entrée a momentanément une valeur et se valeur inverse en même temps ?



Pour supprimer ce problème, on doit parfois utiliser des portes "redundantes" qui ~~ne changent pas~~ ne changent pas lors des passages de valeur critiques.
Dans une table de Karnaugh, cela revient à faire des regroupements :



- f) Pourquoi est-il judicieux de faire une simulation post-routage ? Quelles sont les informations supplémentaires fournies avec cette simulation en comparaison avec la simulation fonctionnelle?

Cette simulation prend en compte le temps que met les signaux pour "réagir" à un changement en fonction de leur distance géographique sur la puce et de la distance à parcourir sur les routes implémentées. temps de propagation


1/ 1 pt

Cela peut mettre à jour des glitches qui sont difficilement discernables à la synthèse.

Problème 2: Testbench (7 pts)

 6.75

On veut tester le circuit ci-dessous, composé d'un registre flip-flop et d'un multiplexeur. Le code VHDL du circuit est décrit ci-contre :




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY reg_mux IS
    PORT ( a, b, c, d: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          sel: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
          clk: IN STD_LOGIC;
          x, y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END ENTITY;

ARCHITECTURE reg_mux OF reg_mux IS
    SIGNAL mux: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    mux <= a WHEN sel="00" ELSE
           b WHEN sel="01" ELSE
           c WHEN sel="10" ELSE
           d;
    x <= mux;
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF (rising_edge(clk)) THEN
            y <= mux;
        END IF;
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE;
```

 Et la simulation que l'on veut effectuer est illustrée sur l'image ci-dessous :



- Écrivez le code VHDL du testbench correspondant à cette simulation. Ce modèle n'est pas paramétrable (aucun générique).


4.75 / 5 pts

- Utilisez les instructions "assert" et "report" pour vérifier l'état des sorties

2 / 2 pts

Problème 3 : Testbench (6 pts) 6

Soit le circuit suivant:

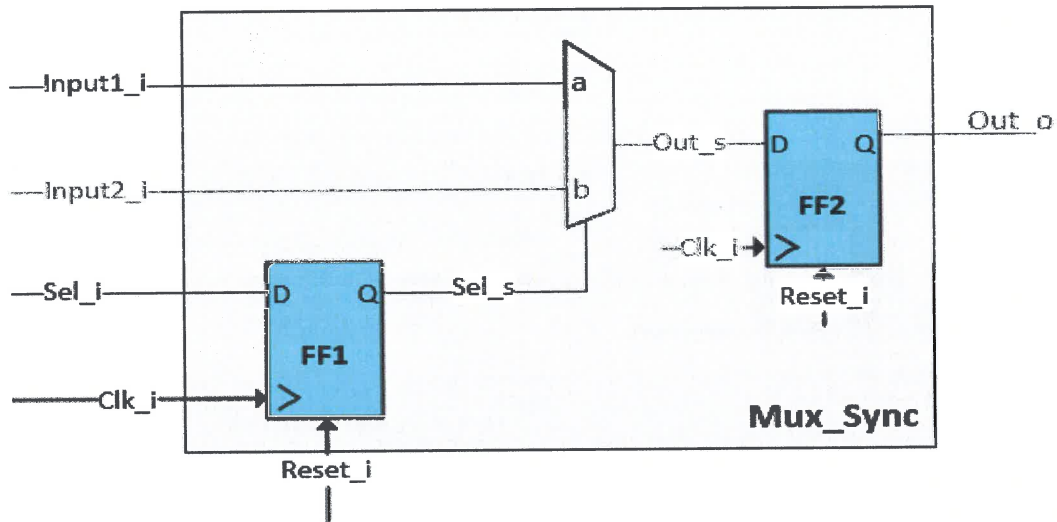

Vous devez :

- a) Définir, à l'aide d'un chronogramme précis, le testbench que vous voulez réaliser afin de vérifier le bon fonctionnement du circuit de manière complète (toutes les possibilités seront vérifiées)

NB : Votre testbench commence par activer le reset i des flip-flops D.

2 / 2 pts

- b) Écrire le code VHDL du testbench que vous avez défini au point a).

NB : Vous devez utiliser les instructions assert et report afin de vérifier que la sortie Out_o possède la bonne valeur.

4 / 4 pts

TEO3 Sys. Num. 2

Probleme 2

entity Tb is ← library IEEE;
use IEEE.STD_logic_1164.all;

end Tb;

architecture Behavioral of Tb is

component reg_mux is

Port (a, b, c, d : in std_logic_vector (3 downto 0);

sel : in std_logic_vector (1 downto 0);

clk : in std_logic;

x, y : out std_logic_vector (3 downto 0));

end component;

x Tb, y Tb

SIGNAL a Tb, b Tb, c Tb, d Tb : std_logic_vector (3 downto 0);

SIGNAL sel Tb : std_logic_vector (1 downto 0);

SIGNAL clk Tb : std_logic;

constant clk_period : time := 100 ns;

begin

ut : reg_mux

Port map (a => a Tb, b => b Tb, c => c Tb, d => d Tb,

sel => sel Tb, clk => clk Tb, x => x Tb, y => y Tb);

clk_signal : process

begin

clk Tb <= '0';

wait for clk_period / 2;

clk Tb <= '1';

wait for clk_period / 2;

end process;

a_signal : process

begin

a Tb <= "0010";

wait for clk_period;

a Tb <= "0011";

wait for 550 ns

a Tb <= "0000";

wait;

end process;

b_signal : process

begin

b Tb <= "0100";

wait for 250 ns;

b Tb <= "0101";

wait;

end process;


```
c-signal; process
begin
  c_tb <= "0110";
  wait for 400 ns;
  c_tb <= "0111";
  wait;
end process;
```

```
d-signal; process
begin
  d_tb <= "1000";
  wait for 550 ns;
  d_tb <= "1001";
  wait;
end process;
```

```
sel-signal; process
begin
  sel_tb <= "00";
  wait for 150 ns;
  sel_tb <= "01";
  wait for 150 ns;
  sel_tb <= "10";
  wait;
```

```
for i in 0 to 3 loop
  sel_tb <= std_logic_vector(
    to_unsigned(i, 2))
  wait for 150 ns;
end loop;
sel_tb <= "00";
wait;
end process;
```


```
sortie; process
begin
  assert (x_tb = "0010" and y_tb = "0000") report "1";
  wait for clk_period/2;
  assert (x_tb = "0010" and y_tb = "0010") report "2";
  wait for clk_period/2;
  assert (x_tb = "0011" and y_tb = "0010") report "3";
  wait for clk_period/2;
  assert (x_tb = "0100" and y_tb = "0011") report "4";
  wait for clk_period;
  assert (x_tb = "0100" and y_tb = "0011") report "5";
  wait for clk_period/2;
  assert (x_tb = "0101" and y = "0100") report "6";
  wait for clk_period/2;
  assert (x_tb = "0110" and y_tb = "0100") report "7";
  wait for clk_period/2;
  assert (x_tb = "0110" and y_tb = "0110") report "8";
  wait;
  assert (x_tb = "0000" and y_tb = "1001") report "11";
  wait for clk_period;
  assert (x_tb = "0000" and y_tb = "0000") report "12";
  wait;
end process;
```

 

50 ns
-1 bit

Präline 3

clk - periode : 100 ns

 

b) library IEEE;

use IEEE, STD-Logic-1164, all;

entity tb is
end tb;

architecture behavior of tb is

component tb-3 is

```

PORT ( input1_i : in std_logic;
        input2_i : in std_logic;
        sel_i, reset_i, clk_i : in std_logic;
        out_o : out std_logic );

```

end component

Signal a_tb, b_tb, clk_tb, sel_tb, out_tb, not_tb; std_logic := '0';

constant clk_period ~~is~~ time := 100 ns;

begin

ut : tb-3

```

PORTMAP ( input1_i => a_tb, input2_i => b_tb, sel_i => sel_tb, reset_i => not_tb,
           clk_i => clk_tb, out_o => out_tb );

```

clk_signal : process

begin

clk_tb <= '0'; wait for clk_period/2;

clk_tb <= '1'; wait for clk_period/2;

end process;

not_signal : process

begin

not_tb <= '1'; wait for 10 ns;

not_tb <= '0'; wait;

end process;

a-signal; process

```
begin
  for i in 0 to 3 loop
    a_tb <= '0';
    wait for clk-period;
    a_tb <= '1';
    wait for clk-period;
  end loop;
  wait;
end process;
```

b-signal; process

```
begin
  for i in 0 to 1 loop
    b_tb <= '0';
    wait for (2 * clk-period);
    b_tb <= '1';
    wait for (2 * clk-period);
  end loop;
  wait;
end process;
```

clk-signal; process

```
begin
  sel_tb <= '0';
  wait for 400 ns;
  sel_tb <= '1';
  wait;
end process;
```

out put : process

```
begin
  for i in 0 to 4 loop
    assert (out_tb = '0') report "1";
    wait for clk-period/2;
  end loop;
  for i in 0 to 1 loop
    assert (out_tb = '1') report "2";
    wait for clk-period;
    assert (out_tb = '0') report "3";
    wait for clk-period;
  end loop;
  assert (out_tb = '0') report "4";
  wait for clk-period;
  assert (out_tb = '1') report "5";
  wait for clk-period;
  assert (out_tb = '1') report "6";
end process;
```

end architecture;