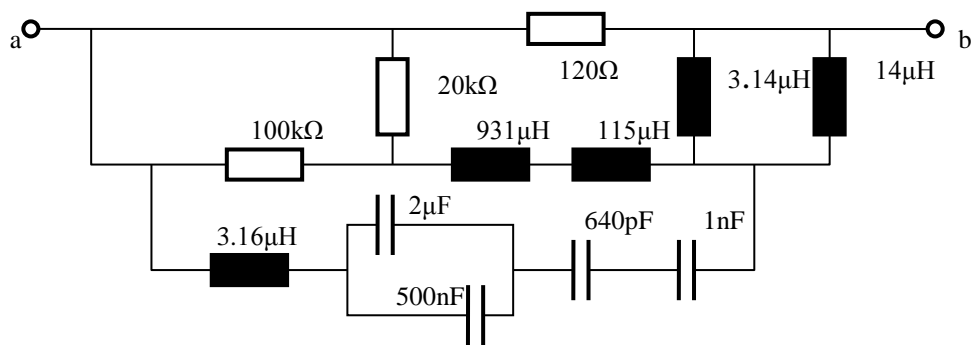





## 02 Exercices

### Combinaison & Kirchhoff


1. Réduire à un nombre minimum de R,L et C le circuit entre les bornes a et b ci-dessous.



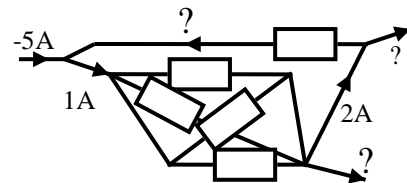2. Déterminer les courants marqués par un point d'interrogation (?).



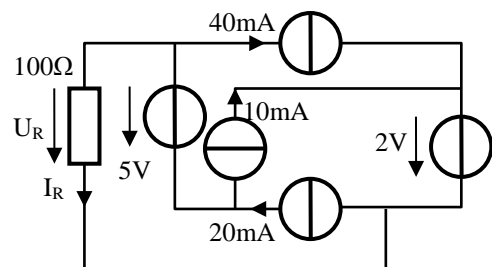3. Que valent le courant  $I_R$  et la tension  $U_R$  ?



4. Déterminer la résistance équivalente entre a et b du circuit ci-contre, où toutes les résistances valent 1 kΩ.

