



Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg  
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

---

# Systeme numérique

Résumé Chapitre 3 Fonctions combinatoires bascules

---

*Auteurs :*  
Marc ROTEN

*Professeur :*  
Nicolas SCHROETER



20 novembre 2018

---

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Fonction combinatoire</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Fonctions d'affectation</b>	<b>2</b>
2.1	Exemple . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Décodeur 3 a 8</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Multiplexeur 4 à 1</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Comparateur 4 bits</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Encodeur de priorité</b>	<b>5</b>
6.1	Schéma et TV Encodeur . . . . .	5
<b>7</b>	<b>Les Bascules</b>	<b>7</b>
7.1	Etat initial . . . . .	7
7.2	Flip Flop . . . . .	7
7.3	FlipFlop T . . . . .	8
7.4	Flip Flop Enable . . . . .	8
7.5	DFFb . . . . .	9
7.6	D Latch . . . . .	9
<b>8</b>	<b>Reset synchrone vs asynchrone</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Bonne pratique bien Schroeterproof</b>	<b>11</b>

# 1 Fonction combinatoire

Il existe différents types de fonctions combinatoires :

- Equation logique
- table de vérité
- multiplexage
- comparaison
- encodage de priorité
- addition/soustraction

## 2 Fonctions d'affectation

```
A <= '1' when B='1' else  
    '0' when C='1' else '0';  
-- ATTENTION : l'affectation conditionnelle avec when else  
-- ne peut etre utilisee qu'a l'exterieur d'une declaration  
-- de process (instruction strictement concurrente)
```

FIGURE 1 – différentes fonctions d'affectation

```
with signal_sel select  
    Sortie <= Entr_A when "00" | "01",  
        '1' when "11",  
        '0' when others; -- pour couvrir toutes les autres  
                        -- combinaisons "UZ",...
```

FIGURE 2 – différentes fonctions d'affectation

### 2.1 Exemple

```
with hexa select  
    ascii <= "0110000" when "0000",  
        "0110001" when "0001",  
        "0110010" when "0010",  
        "0110011" when "0011",  
        "1000101" when "1110",  
        "1000110" when others;
```

FIGURE 3 – Petit Exemple

### 3 Décodeur 3 a 8

Sel(0)	Sel(1)	Sel(2)	Enable	Y(0)	Y(1)	Y(2)	Y(3)	Y(4)	Y(5)	Y(6)	Y(7)
1	2	4	EN	0	1	2	3	4	5	6	7

EN	Sel(2)	Sel(1)	Sel(0)	Y(7)	Y(6)	Y(5)	Y(4)	Y(3)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

FIGURE 4 – Décodeur 3 vers 8

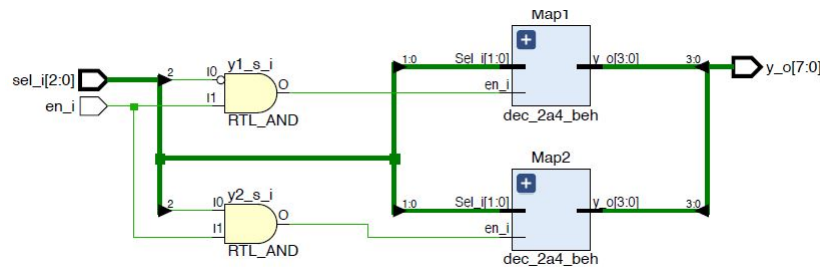


FIGURE 5 – Schéma rtl décodeur 3 à 8

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dec_3a8 is
    port(
        sel_i: in std_logic_vector(2 downto 0);
        en_i: in std_logic;
        y_o: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end entity;
architecture behav of dec_3a8 is
    component dec_2a4_beh is
        port(
            Sel_i: in std_logic_vector(1 downto 0);
            en_i: in std_logic;
            y_o: out std_logic_vector(3 downto 0)
        );
    end component;
    signal y_s: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal y1_s, y2_s: std_logic;
begin
    Map1: dec_2a4_beh
        port map(
            sel_i => sel_i(1 downto 0),
            en_i => y1_s,
            y_o => y_s(3 downto 0)
        );
    Map2: dec_2a4_beh
        port map(
            sel_i => sel_i(1 downto 0),
            en_i => y2_s,
            y_o => y_s(7 downto 4)
        );

    y1_s <= not(sel_i(2)) and en_i;
    y2_s <= sel_i(2) and en_i;

    y_o <= y_s;
end architecture;

```

FIGURE 6 – Code décodeur 3 à 8

## 4 Multiplexeur 4 à 1

 


FIGURE 7 – Schéma rtl Multiplexeur 4 vers 1

### Description VHDL pour un Mux 4 à 1

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Mux_4x1 is
    Port ( Sel_i : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          EN_i : in STD_LOGIC;
          D0_i, D1_i, D2_i, D3_i : in STD_LOGIC;
          Y_o : out STD_LOGIC);
end Mux_4x1;

architecture Behavioral of Mux_4x1 is
    signal Y_s : std_logic;
begin
    with Sel_i select
        Y_s <= D0_i when "00",
               D1_i when "01",
               D2_i when "10",
               D3_i when "11",
               'X' when others; -- simulation
    --affectation de la sortie
    Y_o <= Y_s when EN_i = '1' else '0';
end Behavioral;
```

FIGURE 8 – Code Multiplexeur 4 vers 1

## 5 Compareur 4 bits

 


FIGURE 9 – Schéma RTL Compareur

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Comp_4 is
    Port ( A_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          EQ_i : in STD_LOGIC;
          EQ_o : out STD_LOGIC);
end Comp_4;

architecture Behavioral of Comp_4 is
    signal EQ_s : std_logic;
begin
    -- test de l'égalité
    EQ_s <= '1' when A_i = B_i else '0';
    -- sortie avec l'entrée de chainage
    EQ_o <= EQ_s when EQ_i = '1' else '0';
end Behavioral;

```

FIGURE 10 – Code Comparateur

## 6 Encodeur de priorité

le But de l'encodeur de priorité est de déterminer l'indice de l'entrée active ayant le degré de priorité le plus élevé

### 6.1 Schéma et TV Encodeur

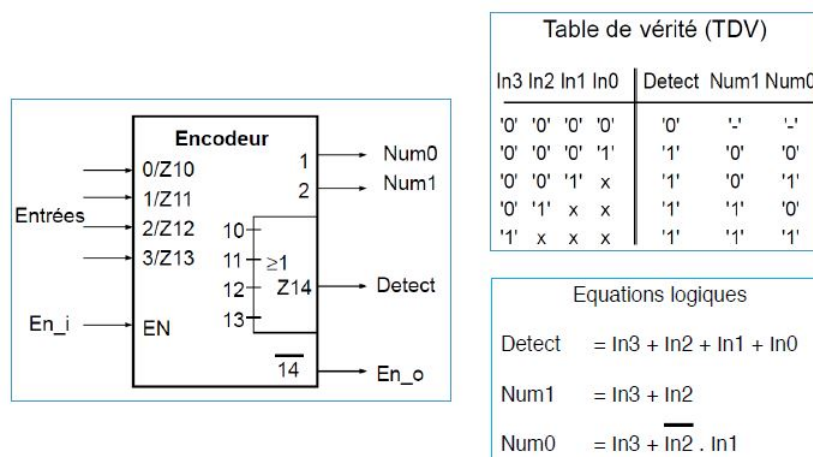


FIGURE 11 – schéma encodeur priorité



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Encode_4 is
    Port ( In_i : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          En_i : in STD_LOGIC;
          Num_o : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
          Detect_o : out STD_LOGIC;
          En_o : out STD_LOGIC);
end Encode_4;

architecture Behavioral of Encode_4 is
    signal Num_s : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal Detect_s : std_logic;
begin
    Num_s <= "11" when In_i(3) = '1' else
             "10" when In_i(2) = '1' else
             "01" when In_i(1) = '1' else
             "00" when In_i(0) = '1' else
             "XX"; -- simulation

    Detect_s <= In_i(3) or In_i(2) or In_i(1) or In_i(0);
    Num_o <= Num_s when En_i = '1' else (others => '0');
    Detect_o <= Detect_s when En_i = '1' else '0';
    En_o <= En_i and not Detect_s;
end Behavioral;
```

FIGURE 12 – code encodeur priorité

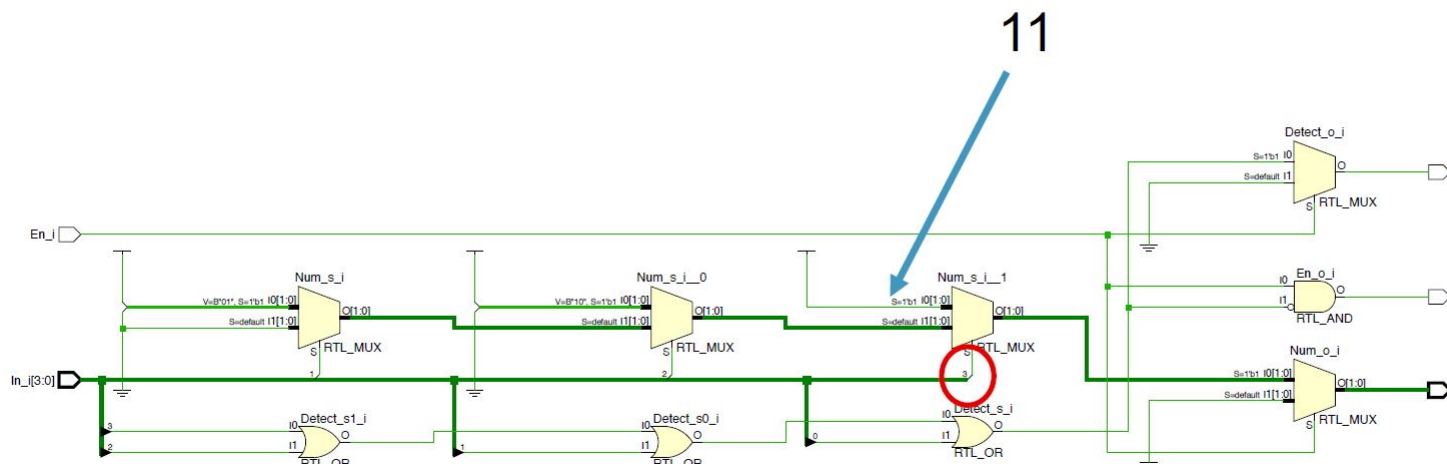


FIGURE 13 – Schéma RTL encodeur priorité

## 7 Les Bascules

### 7.1 Etat initial

- ❑ Au début d'une simulation, tous les signaux sont à l'état 'U'
  - ❑ A l'enclenchement d'un système numérique, le contenu des bascules n'est pas déterministe.
- Une initialisation est indispensable

FIGURE 14 – Etat initial bascules

### 7.2 Flip Flop

- ❑ La façon d'écrire une DFF le plus simplement est la suivante:

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Flip_Flop is
    port (D : in Std_Logic;
          Clock : in Std_Logic;
          Q : out Std_Logic
    );
end Flip_Flop;

architecture Comport of Flip_Flop is
begin
    process(Clock)
    begin
        if Rising_Edge(Clock) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```

 


FIGURE 15 – Description simple DFF

- ❑ Cette description se synthétise parfaitement sur tous les synthétiseurs actuels
- ❑ Deux informations confirment la notion de flip-flop:
  - Le processus ne réagit que sur l'horloge CLK
  - La condition du test spécifie clairement un changement de valeur (rising\_edge)

FIGURE 16 – particularités de cette définition



## 7.3 FlipFlop T

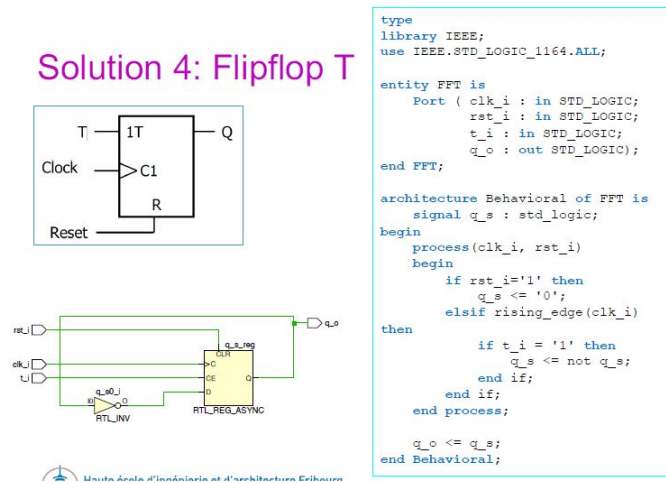


FIGURE 17 – FlipFlop

## 7.4 Flip Flop Enable

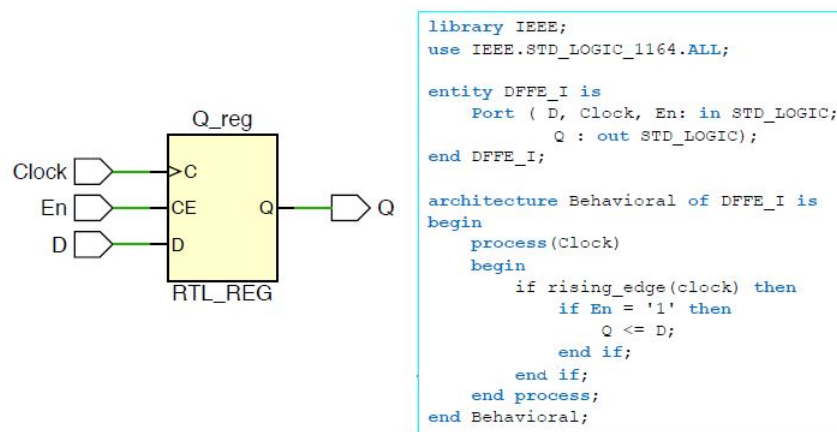


FIGURE 18 – Flip Flop Enable

## 7.5 DFFb

### Solution 2: DFFb

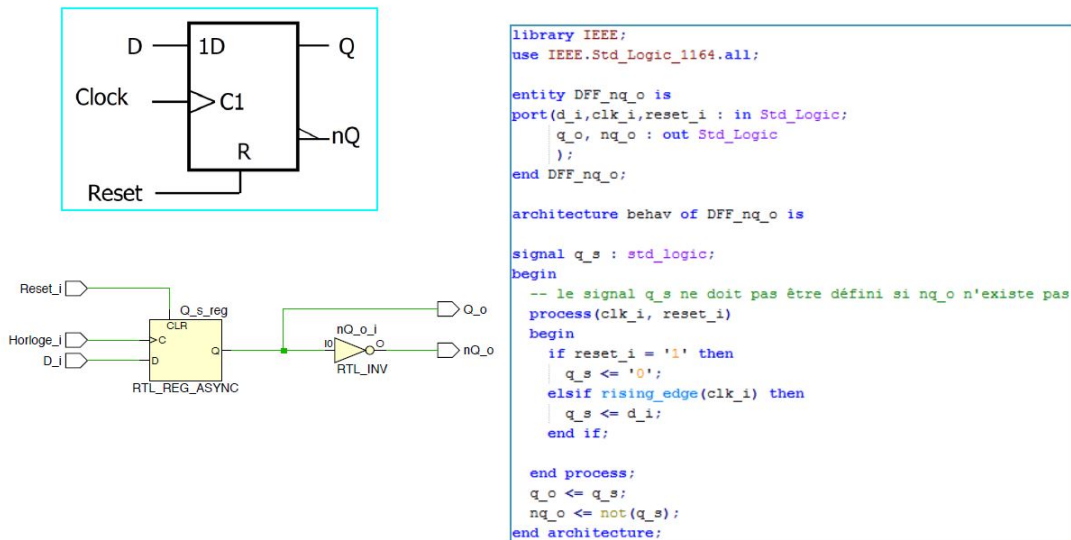


FIGURE 19 – Flip Flop b

## 7.6 D Latch

### Solution 1: Latch D

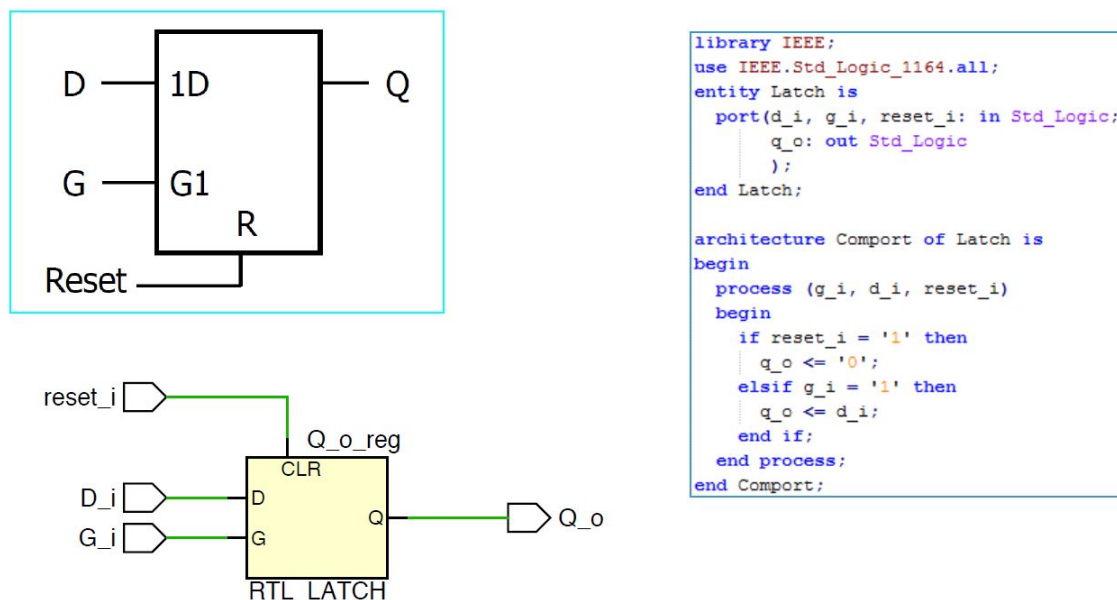


FIGURE 20 – D-Latch

## 8 Reset synchrone vs asynchrone

### Synchrone

```
process(Clock)
begin
    if rising_edge(Clock) then
        if reset = '1' then
            Q1 <= '0';
        else
            Q1 <= D;
        end if;
    end if;
end process;
```

### Asynchrone

```
process(Reset, Clock)
begin
    if Reset = '1' then
        Q1 <= '0';
    elsif rising_edge(Clock) then
        Q1 <= D;
    end if;
end process;
```

**NB:** Respectez rigoureusement la liste de sensibilité !

FIGURE 21 – Différences entre les deux

**IL EST NECESSAIRE DE N'UTILISER QU'UN SEUL TYPE DE RESET PAR PROJET!!!**


Fonctions d'un Reset

- initialiser FSM
- initialiser Compteur
- initialiser bascules

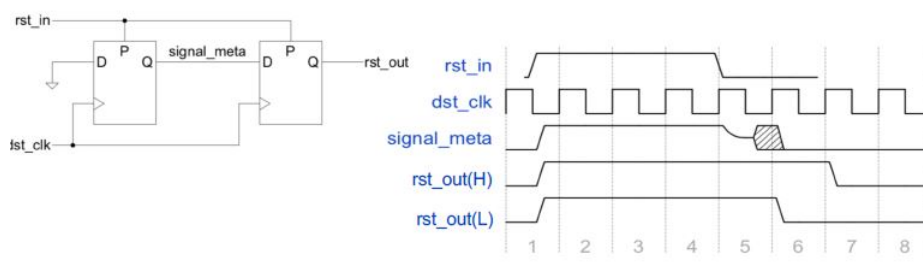Problèmes liés aux resets asynchrone :

- Si plusieurs entrées changent en même temps, avec un système à reset asynchrone, notre machine d'état ne sera plus déterministe.

On peut / doit donc rendre le signal de reset synchrone, pour se faire, procéder comme suit :



- ❑ C'est `rst_out` qui est appliqué au reste du système.

FIGURE 22 – asynchrone to synchrone

## 9 Bonne pratique bien Schroeterproof

- ❑ Quelques recommandations de Xilinx :
  - Pour des raisons de performance, utiliser la logique positive pour les signaux de reset, clock enable (CE du DFFE) et un flanc actif montant pour l'horloge.
  - Si le design nécessite de la logique négative:
    - décrire en logique positive tous les composants
    - dans le composant TOP-LEVEL, faire les adaptations.
  - Eliminer les latches sauf si c'est consciemment voulu; les outils Xilinx avertissent de la présence de latches.
- ❑ Consulter les schémas RTL peut faire économiser beaucoup de temps de développement!

FIGURE 23 – Bonnes pratiques