

# Cours de Systèmes numériques

## Ch. 1 : Introduction au VHDL

[Nicolas.Schroeter@hefr.ch](mailto:Nicolas.Schroeter@hefr.ch)



# Références

## ❏ Livres VHDL:

- Volnei A. Pedroni, “Circuit Design with VHDL”
- Peter J. Ashenden, “The Designer's Guide to VHDL, 2nd Edition”
- Andrew Rushton, “VHDL for Logic Synthesis, 3rd Edition”

## ❏ Liens utiles:

<http://vhdl.renerta.com/>



# Qu'est ce que VHDL ?

- ❑ VHDL signifie:
  - VHSIC (V<sup>er</sup>y H<sup>igh</sup> S<sup>peed</sup> I<sup>ntegrated</sup> C<sup>ircuit</sup>) H<sup>ardware</sup> D<sup>escription</sup> L<sup>anguage</sup>
- ❑ Langage de haut niveau permettant de **décrire** et de **simuler** un **système numérique**, pour ensuite **l'implémenter physiquement** dans un circuit **programmable**
- ❑ Il existe deux langages de haut niveau utilisés pour la modélisation de circuits numériques:
  - VHDL (utilisé plutôt en Europe)
  - Verilog (préférée aux USA)
- ❑ Développé par le DoD (année 1980)
- ❑ Basé sur Ada: langage fortement typé.



# Histoire du VHDL

- ❑ 1987: publication de IEEE Standard 1076
- ❑ 1993: révision du standard, VHDL 1076
- ❑ 2000: révision du type 1993 avec l'ajout de type protégé
- ❑ 2002: ajout notamment du type buffer port
- ❑ 2008: changements importants → pas d'outils de synthèses supportent complètement cette version

→ ce cours se concentre sur VHDL-93

- ❑ Dans le langage courant, l'année de publication des standards désigne la version VHDL.



# Utilisation du VHDL

- ❑ Pour utiliser le VHDL, il faut apprendre le langage, mais il est aussi nécessaire de savoir comment les outils vont interpréter le code:



Inference == déduire



Des motifs de description sont à appliquer pour obtenir le bon circuit.




# Introduction

- ❑ VHDL est destiné à la **synthèse** ainsi qu'à la **simulation** de **circuits numériques**
- ❑ Le VHDL est entièrement **simulable**, mais **toutes** les **instructions** ne sont pas **synthétisables**
- ❑ Ce cours mettra l'accent sur le **VHDL synthétisable** pour les circuits numériques intégrés
- ❑ VHDL est :
  - un **langage standard**
  - **indépendant** de la **technologie**
  - **portable** et **réutilisable**.
- ❑ En synthétisant un code VHDL, il est ensuite possible de l'utiliser afin **programmer** des dispositifs à logiques **programmables** (CPLD ou FPGA) ou **d'implémenter** directement un **ASICs**
- ❑ Contrairement à d'autres langages de programmation séquentiels, le VHDL a la particularité d'avoir des instructions dites **concurrentes** (parallèle).



# Design flow

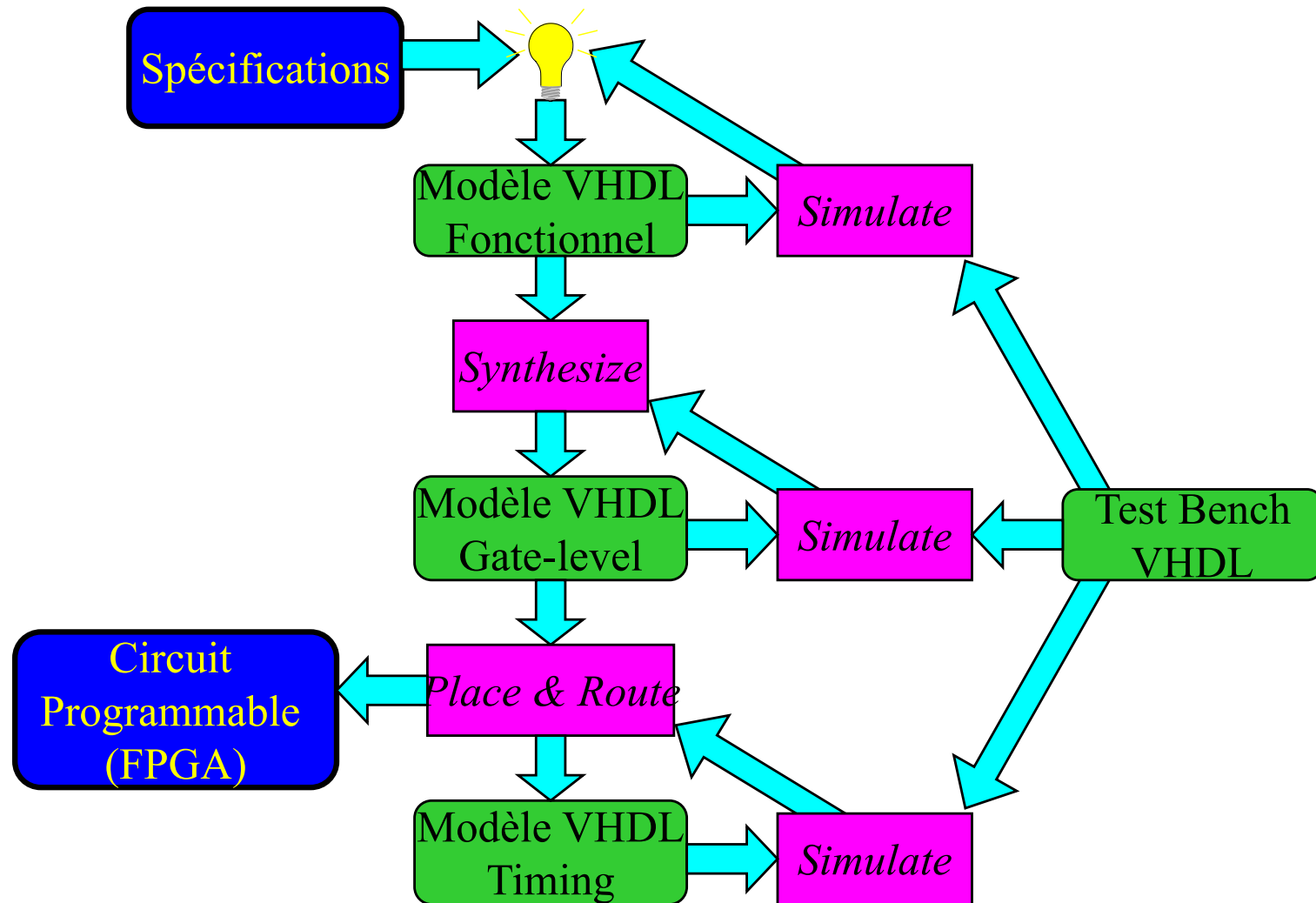

# VHDL: les outils

Les outils sont:

- Le **simulateur**: interprète et comprend **tout** le langage VHDL (ex: ModelSim).
- Le **synthétiseur**: reconnaît/identifie **automatiquement** dans le code source des structures matérielles:
  - Logique combinatoire
  - Machines d'états synchrones
  - Registres ou mémoireset traduit le résultat en une netlist (format EDIF).
- Le **placement et le routage**: est fourni par le fabricant du circuit (CPLD, FPGA); il associe la netlist aux éléments disponibles du circuit.





# Design flow

Design entry

Simulation

Synthesis

Hardware

```
LIBRARY ieee ; USE ieee.std_logic_1164.ALL;
LIBRARY work ; USE work.regulator_pack.ALL;
```

```
ENTITY smith_pred IS
```

```
PORT (
```

```
  clk_i : IN STD_LOGIC;
```

```
  reset_i : IN STD_LOGIC;
```

```
  clk_en_i : IN STD_LOGIC;
```

```
  e_i : IN SIGNED(WL_in-1);
```




```
  u_o : OUT SIGNED(WL_out-1);
```

```
  yd_i : IN SIGNED(WL_in-1);
```

```
  yd_o : OUT SIGNED(WL_out-1);
```

```
);
```


```
END ENTITY;
```

  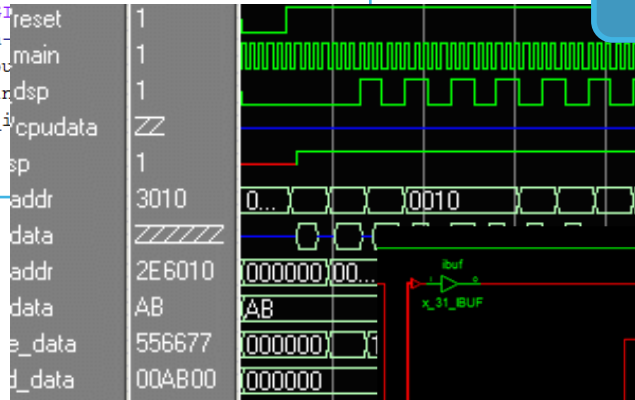
 
# Structure d'un composant VHDL


Un code VHDL se compose au minimum de trois parties fondamentales:

- **Library**: déclaration d'une liste de bibliothèques qui pourront être utilisé dans la description du circuit design.  
Par exemple ieee, std, work...
- **Entity**: spécification des I/O du circuit
- **Architecture**: contient le code VHDL proprement dit, qui décrit le comportement que le circuit doit avoir


 
# Structure d'un composant VHDL

- ❑ Un composant VHDL est composé de :
  - Références à des bibliothèques
  - Entité correspond aux broches d'un circuit:
    - définit l'interface avec l'extérieur sans préciser le contenu
  - Architecture correspond à la fonction du système:
    - définit le fonctionnement interne du circuit
- ❑ Une entité doit toujours être associée avec au moins une description de son contenu → architecture



# Signaux, Types et Opérateurs (1)

- ❑ Pour connecter différentes parties d'un schéma (design), VHDL utilise des **signaux**, équivalents au fils dans le matériel.
- ❑ A chaque signal est associé un type. Pour la synthèse, les types les plus utilisés sont **std\_logic**, pour représenter 1 bit, et **std\_logic\_vector** pour les bus. Ces types sont définis dans le paquetage **std\_logic\_1164** qui réside dans la bibliothèque IEEE.

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```



# Signaux, Types et Opérateurs (2)

- ❑ Le type `std_logic` est un énuméré à 9 valeurs:
  - 'U' non-initialisé
  - 'X' inconnu fort
  - '0' logique 0 fort
  - '1' logique 1
  - 'Z' haute impédance
  - 'W' inconnu faible
  - 'L' logique 0 faible (pull-down) (collecteur ouvert)
  - 'H' logique 1 faible (pull-up)
  - '-' état indifférent (don't care)
- ❑ Pour les affectations, les valeurs surtout utilisées sont '0', '1' et 'Z'.



# Signaux, Types et Opérateurs (3)

## ❑ Std\_logic\_vector:

- Type composé de std\_logic:

```
type Std_Logic_Vector is array(natural range<>) of Std_Logic;
```

- Généralement, lors de la déclaration d'un signal, la taille du vecteur est spécifiée:

```
signal Vecteur : Std_Logic_Vector(7 downto 0);  
signal Vecteur : Std_Logic_Vector(7 downto 0) := (others => '0');  
signal Vecteur : Std_Logic_Vector(7 downto 0) := "11001100";
```

*L'indice 7 est le MSB*

*LSB*

NB :

Il est possible de ne pas définir la taille d'un vecteur. Nous parlons alors de vecteur non-contraint. Il s'agit d'une application particulière pour les descriptions réutilisables.



# Signaux, Types et Opérateurs (4)

Opérateurs dans l'ordre de précedence:

- ❑ Divers:                    **\*\* abs not**
- ❑ Multiplication:        **\* / mod rem**
- ❑ Signe (unaire): **+ -**
- ❑ Addition:                **+ - & (concaténation)**
- ❑ Décalage:                **sll srl sla sra rol ror**
- ❑ Relationnel:            **= /= < <= > >=**
- ❑ Logiques :                **and or nand nor xor xnor**

NB :

Il est possible de surcharger les opérateurs et de les définir pour les nouveaux types.



# Structure d'un composant VHDL

```
-- Librairie IEEE
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all; --Defini type Std_Logic
entity Exemple is
    port(Entree_i : in Std_Logic;
          Vecteur_i : in Std_Logic_Vector(3 downto 0);
          Sortie_o : out Std_Logic;
          BiDir_io : inout Std_Logic
          );
end Exemple;


architecture Style_Description of Exemple is
--zone de déclaration
begin
    --Instructions concurrentes .....
    process (Liste_De_Sensibilité)
    begin
        --Instructions séquentielles .....
    end process;
end Style_Description;
```




 
# Library

- ❑ Une **library** est une ensemble de **packages**.
- ❑ Chaque **package** contient des déclarations qui peuvent être utilisées par plusieurs composants (réutilisabilité/partage du code)
- ❑ Un **package** se compose de **functions**, **procedures**, **components** **constantes** et **types**:



- ❑ Deux lignes sont nécessaires pour importer une **library** et un **package**:


```
LIBRARY library_name;  
USE library_name.package_name.package_parts;
```


 
# Entité

- ❑ L'entité décrit précisément les entrées et sorties (**PORT**) du circuit à modéliser

```
ENTITY entity_name IS
  PORT (
    port_name : signal_mode signal_type;
    port_name : signal_mode signal_type;
    ...);
END entity_name;
```




- ❑ Le **type** d'un port peut être soit **IN**, **OUT**, **INOUT** ou encore **BUFFER**
- ❑ **IN** et **OUT** sont purement **unidirectionnelles**, le port de type **OUT** ne peut pas être lu
- ❑ **INOUT** est **bidirectionnelle** et doit être utilisé uniquement pour **des signaux tri-state dans le composant top-level**.
- ❑ **BUFFER** est utilisé lorsque une sortie doit être **lu en interne (ne pas utiliser)**
- ❑ Le nom de l'entité (= composant) peut être choisi arbitrairement
- ❑ Le **nom** du **fichier** contenant le code VHDL doit contenir le **même nom** que l'entité avec l'extension **.vhd**

**NB:** Dans l'entité, **uniquement** les types **std\_logic** ou **std\_logic\_vector** doivent être utilisés




# Types de port


port **IN**

 

port **out**

 

port **inout**

 


port **buffer**



Ne pas utiliser

 Remplacer par un signal interne et le type de port **out**, soit:



# Architecture

- ❑ L'architecture décrit le fonctionnement du composant
- ❑ L'architecture possède deux parties:
  - Déclarative: déclaration des signaux, constantes, types, procédures, fonctions où composants (**component**) utilisés dans le circuit
  - Code: contient le code décrivant le comportement du circuit (**affectations** `<=`, **process**... ), ainsi que l'instanciation (mapping) de composants (**port map**)

```
ARCHITECTURE architecture_name OF entity_name IS
    [declarations]
BEGIN
    (code)
END architecture_name;
```



# Architecture: zone de déclaration

- ❑ Déclaration de signaux internes:

```
signal Interne_s : Std_Logic;  
signal Vect_s : Std_Logic_Vector(4 downto 0);
```

- Possibilité de donner une valeur initiale

```
signal A : Std_Logic := '0';
```

*Cette initialisation n'est utile que pour la simulation.  
Fortement déconseillée pour la synthèse.*

- ❑ Déclaration de constantes:

```
constant Val_c : Std_Logic_Vector(2 downto 0) := "101";
```

- ❑ Déclaration de composants:

```
COMPONENT xor2 -- déclaration du OU-EXCLUSIF  
  PORT(a,b : IN std_logic;  
       q : OUT std_logic  
  );  
END COMPONENT;
```

- ❑ Déclaration de types, de procédures et de fonctions



# Architecture: zone de code

- ❑ Dans un **circuit**:
  - Toutes les **portes** fonctionnent **simultanément**
  - Tous les **signaux** évoluent de manière **concurrente**
- ❑ La zone de code est constituée d'un ensemble d'**instructions concurrentes**.
- ❑ Chaque instruction concurrente correspond à un bloc du composant qui peut être dénommée avec un label.
- ❑ Toutes les instructions concurrentes s'exécutent en parallèle.
- ❑ Le process est décrit avec des **instructions séquentielles** qui sont évaluées les unes après les autres.

**NB:** L'ordre, dans lequel les instructions concurrentes sont décrites, n'est pas important.



# Conception avec le VHDL

- ❑ Il faut penser CIRCUIT == ensemble de blocs
- ❑ Une bonne conception commence par une décomposition du système sous forme hiérarchique
- ❑ Une approche «top-down» lors de la conception:
  - Un circuit numérique complexe est composé d'un ensemble de fonctions logiques simples reliées à des registres (RTL)
  - Approche Controller (machines d'états) / Worker
- ❑ Nommer les entités et les signaux de façon à comprendre leur fonctionnalité
- ❑ Imaginer l'architecture physique du système et comment le synthétiseur va interpréter votre code
- ❑ Approche «bottom-up» dans la conception des circuits



# Portabilité des descriptions

- ❑ Afin de garantir une **bonne portabilité et réutilisabilité** des descriptions VHDL:
  - Diviser pour régner:
    - Une **seule fonction** par **composant** VHDL
  - Faire des descriptions **simples** et **lisibles**
  - **Expliciter** clairement chaque port de l'entité si il est registre ou combinatoire
  - Définir clairement **le mode de communication des signaux**, par **événement** ou par **état**
  - Utiliser uniquement les **bibliothèques standardisées IEEE**
  - Utiliser les mécanismes avancés de VHDL.





# Instructions concurrentes

## ❑ Affectation:

- $Y \leq A \text{ and } C;$

## ❑ Affectation avec condition:

- $Y \leq \dots \text{ when } \dots \text{ else } \dots;$

## ❑ Affectation de sélection:

- With ... select

## ❑ Instanciation de composants (mapping)

- Generic map, port map

## ❑ process



# Instruction d'affectation

```
signal1 <= expression; --ex: signal2 opérateur signal3;
```

- ❑ L'affectation représente un **lien définitif** entre le signal et le circuit **combinatoire** généré par l'expression.
- ❑ En cas d'affectations multiples d'un signal dans différentes instructions concurrentes:
  - Il n'y a pas d'erreur pour le langage VHDL, le simulateur détecte ce cas par l'état 'X'
  - Le synthétiseur détecte l'erreur et annonce que deux sorties sont connectées ensemble (court-circuit possible).

## ❑ Exemples:

```
Signal_1bit <= '0';
```

-- simples guillemets

```
sortie <= (entreeA and Signal_1bit) or oo;
```

-- pas de priorité entre opérateurs → ()

```
Bus_4bits <= "1110"; -- Bus_4bits(3 downto 1) <= "111"; Bus_4bits(0) <= '0';
```

```
oe <= Bus_4bits(2 downto 1) or Bus_4bits(1 downto 0);
```



# Affectation avec condition

```
signal1 <= expression1 when cond_booleen1 else  
        expression2 when cond_booleen2 else  
        ... else  
        expression;
```

- ❑ Toujours finir l'instruction avec un **else**, sinon la synthèse peut produire des circuits erronés (latch)!

- ❑ Exemple:

```
sortie <= '1' when a='0' or b='1' else '0';
```

```
z <= b or f when a='1' or (a='0' and b='0' and c='1') else d;
```

```
Out1 <= a and b when c='1' else  
        d when sortie='0' else  
        '1';
```

**NB:** L'instruction **when ... else** implique une notion de priorité entre les différentes conditions



# Affectation de sélection

```
with expression_commande select  
    signal1 <= expression when choice,  
              expression when choice | ... | choice,  
    ...  
    expression when others;
```

- ❑ **others** définit tous les autres choix possibles de « *expression\_commande* » **qu'il faut absolument traiter** (latch)!

- ❑ Exemples:

```
with signal_sel select
```

```
Sortie <= Entr_A when "00" | "01", -- un choix est une valeur constante  
        Entr_B when "10",  
        '1' when "11",  
        '0' when others; --pour couvrir toutes les autres  
                        -- combinaisons "UZ",...
```



# Instanciation d'un composant

- ❑ Dans la zone de **déclaration** de l'architecture:

```
component Nom_Composant is
    port(entree1: in std_logic;
         ...
         sortie1: out std_logic
    );
end component;

for all: Nom_Composant use entity work.Nom_entity(style_description);
```

**NB:** Consiste à copier l'entity du composant et remplacer par **COMPONENT... END COMPONENT**

- ❑ Dans la zone de **description** de l'architecture:

```
Label1: Nom_composant port map(
    SignalIn => Signal_architecture1_s,
    SignalOut=> Signal_architecture2_s
);
```



# Instanciación d'un composant

## ❑ Exemple:

```
architecture Struct of Exemple is

    component PORTE_ET is
        port(A_i, B_i : in std_logic;
              Z_o      : out std_logic
        );
    end component;

    for all: PORTE_ET use entity work.PORTE_ET(Behav);
    signal Signal_s: std_logic;
begin



    U1:PORTE_ET port map(
        A_i => Entree_i,
        B_i => Signal_s,
        Z_o => Sortie_o
    );

end Struct;
```


  
# Instanciation d'un composant

- ❑ Autre variante: déclaration que dans la zone de code



**ARCHITECTURE** struct **OF** circuit **IS**

**SIGNAL** sign\_s : std\_logic;

**BEGIN**

c1 : **entity** work.nand2 (archi\_nand)


**port map**( E1 => a, E2 => b, s => sign\_s);

c2 : **entity** work.or2 (archi\_or)

**port map**( E1 => sign\_s, E2 => c, s => Z);

**END struct;**

Configuration

 

# ... instantiation d'un composant

- ❑ Cas d'une sortie non utilisée (unconnected):

```
architecture Struct of Exemple is

    component PORTE_ET is
        port(A_i, B_i : in std_logic;
              Z_o      : out std_logic
        );
    end component;

    for all: PORTE_ET use entity work.PORTE_ET(Behav);
    signal Signal_s: std_logic;
begin

    U1:PORTE_ET port map(
        A_i => Entree_i,
        B_i => Signal_s,
        Z_o => open
    );


end Struct;
```




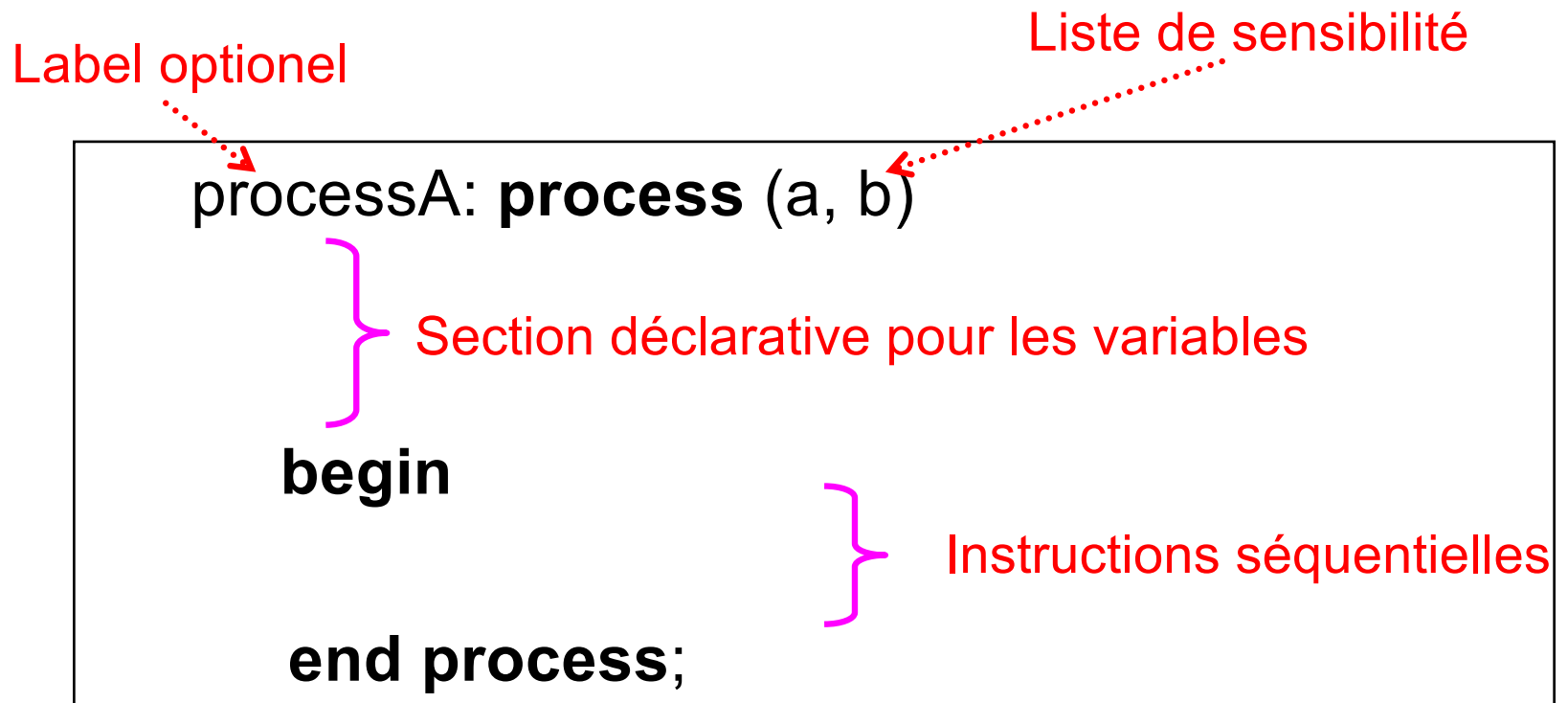
# Process

- ❑ Un process est une instruction concurrente permettant d'encapsuler des **algorithmes**.
- ❑ Il est défini par une suite d'instructions séquentielles, qui s'exécutent dans l'ordre qu'elles sont écrites.



# Process (2)

## ❑ Le process

- **s'active** lorsqu'un ou plusieurs signaux de sa **liste de sensibilité** changent de valeur.
- **se rendort** lorsque toutes les instructions séquentielles (avant le **end process / wait**) ont été évaluées.



# Process (3)

- ❑ Pour les besoins d'un algorithme, on peut déclarer des **variables** dans la zone déclarative du process.
- ❑ L'affectation se fait avec **:=** et **elle a lieu immédiatement**.
- ❑ Exemple:

```
process (a)
    variable heu: integer range 0 to 15; -- déclaration de heu
begin
    heu := a + 1; -- toujours initialisé une variable au début
    if heu > 12 then
        heu := 0;
    end if;
    sortie <= heu; -- rendre la variable visible à
                  -- l'extérieur à la fin du process
end process;
```

**NB:** Les **variables** devraient calculer des valeurs **combinatoires**, pas être des mémoires/latch.



# Instructions séquentielles dans le process

## ❑ Affectation:

```
y <= A;
```

## ❑ Affectation avec condition:

```
if condition1 then
    -- affectation1
elsif condition2 then
    -- affectation2
else
    -- affectation3
end if;
```

## ❑ Instruction de sélection:

```
case opcode is
    when X"00" => add;
    when X"01" => subtract;
    when others => illegal_opcode;
end case;
```

## ❑ Instruction d'itération: loop, while, for...



# Process (4)

- ❑ Dans un process, les **signaux**, qui ont été **affectés**, changent de valeur **qu'une fois le process endormi**, c'est-à-dire juste avant le **end process ou wait!**
- ❑ Exemples:

```
architecture basic of toto is  
  signal c: std_logic;  
begin  
  process (a)  
  begin  
    c <= a;  
    if c='1' then  
      b <= '1';  
    else  
      b <= '0';  
    end if;  
  end process;  
end basic;
```

```
architecture baba of tata is  
begin  
  process (d)  
  begin  
    f <= '0';  
    f <= '1';  
    ...  
  end process;  
end baba;
```



# Process (5)

- ❑ Un signal **combinatoire** doit être **affecté au moins une fois** dans le process quelles que soient les instructions séquentielles exécutées.
- ❑ Exemple:

```
latch: process (rst, b)
begin
    if rst = '1' then
        a <= '0';
    elsif b = '1' then
        a <= '1';
    end if;
end process latch;
```

Le signal a est  
combinatoire.

Quelle est le problème  
dans cette description?

Comment corriger?



# Process (6)


- ❑ Un signal ne peut être en entrée et en sortie du processus (utilisé et affecté).

```
mauvais_exemple: process (a, b)  
begin
```

```
    a <= a or b;
```

```
end process mauvais_exemple;
```

```
c <= a;
```

 


Résultat:  
Circuit **asynchrone**



# Process (7)

- ❑ Toutes les affectations d'un signal doivent être effectuées que dans **1** seule et unique instruction concurrente (process ou affectation concurrente).

```
s1 <= a or b;
```

 


```
process (a, b)
```

```
begin
```

```
    s2 <= a;
```

```
    s1 <= b;
```

```
end process;
```

 

s1 affecté dans  
2 instructions concurrentes  
→ ERREUR



# Types supplémentaires et Conversions

- ❑ Le package **Standard** définit les types usuels:
  - **Boolean**: énuméré des valeurs **False** et **True**
  - **Integer**: nombre signé en complément à 2 sur 32/64 bits.
- ❑ Le package **Numeric\_Std** implémente deux **types** basés sur des array de **std\_logic** pour la manipulation de nombres:
  - **Unsigned (msb downto lsb)**: nombre binaire pur (positif)
  - **Signed(msb downto lsb)**: nombre signé en complément à 2.
- ❑ VHDL étant très typé, il est nécessaire parfois de convertir des valeurs dans d'autres types:

std_logic_vector -> unsigned	unsigned(arg)
std_logic_vector -> signed	signed(arg)
unsigned, signed -> std_logic_vector	std_logic_vector(arg)
integer -> unsigned	to_unsigned(arg,size)
integer -> signed	to_signed(arg,size)
unsigned, signed -> integer	to_integer(arg)



# La bascule D en VHDL

- ❑ Pour générer des bascules D, il faut déclarer un process dont la structure du code doit être exactement de la forme suivante:

```
PROCESS (clk, rst)
```

```
begin
```

```
  if rst = '0' then -- rst actif à l'état bas
```

```
    Qout <= '0'; --initialisation asynchrone
```


```
  elsif rising_edge(clk) then
```

```
    -- si flanc montant
```

```
    Qout <= Din;
```

```
  end if ;
```

```
end process ;
```

 

- ❑ La condition `clk'EVENT and clk = '1'` est synonyme de `rising_edge(clk)`
- ❑ Toutes affectations après le `rising_edge` produisent des bascules D.



# Processus séquentiel

- ❑ La description d'un processus séquentiel doit suivre les règles suivantes:

- La liste de sensibilité ne contient que clk et rst
- Toutes les affectations sont faites après

**if** rst = '1' **then**

Et après

**elsif** rising\_edge(clk) **then**


Et nulle part ailleurs.

- Les valeurs affectées au reset doivent être constantes.
- Les conditions booléennes de rst = '1' ou rising\_edge(clk) n'ont pas le droit d'être complétées avec d'autres conditions booléennes.
- Le bloc rising\_edge se termine toujours avec le **end if** et il ne peut pas y avoir d'instructions après ce bloc.


 
# Les systèmes séquentiels

- ❑ Un système séquentiel est un circuit dont les sorties dépendent de l'état des entrées et des états précédents du système (passé).



- ❑ La mémoire stocke l'état présent qui résume le passé.




# Machines d'états

- ❑ Les machines d'états finies (Finite State Machine) est une abstraction très utile pour la conception de circuits numériques
- ❑ Les FSM permettent de représenter graphiquement le fonctionnement d'un système séquentiel.
- ❑ L'état présent et la combinaison des entrées déterminent les sorties ainsi que l'état futur



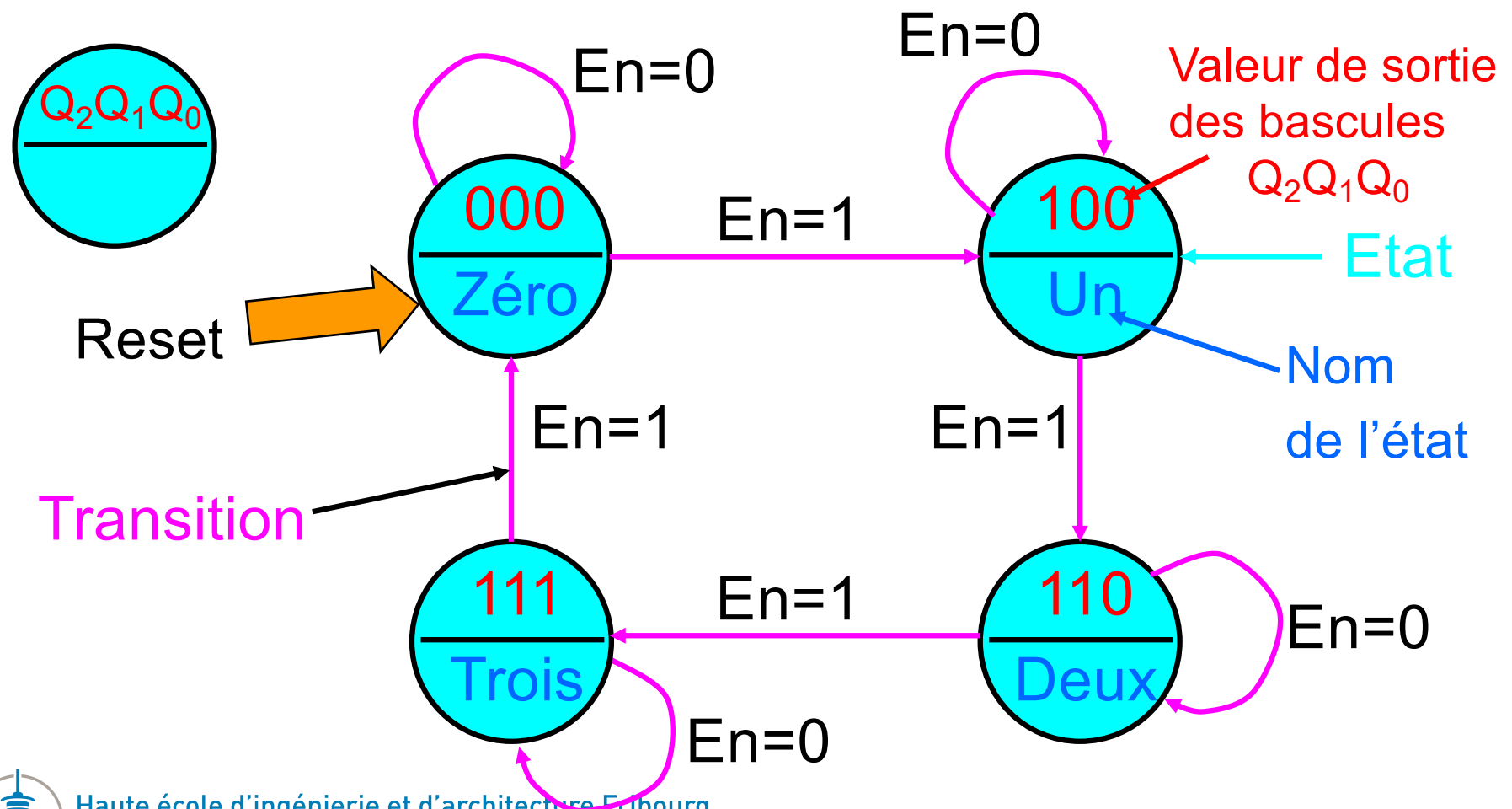
# Diagramme d'états d'un compteur

- ❑ Le diagramme d'états décrit graphiquement le fonctionnement d'un circuit synchrone.



 
# Circuit séquentiel synchrone

- Un circuit séquentiel synchrone est constitué de 2 blocs principaux:


 
## Circuit séquentiel synchrone (2)


- ❑ La machine de **Moore**: les sorties dépendent uniquement du contenu du registre de bascules →  $\text{Sorties} = F(\text{état présent})$





 
# Circuit séquentiel synchrone (3)

- ❑ La machine de **Mealy**: les sorties dépendent du contenu du registre de bascules et des entrées. →  $\text{Sorties} = F(\text{état présent, entrées})$



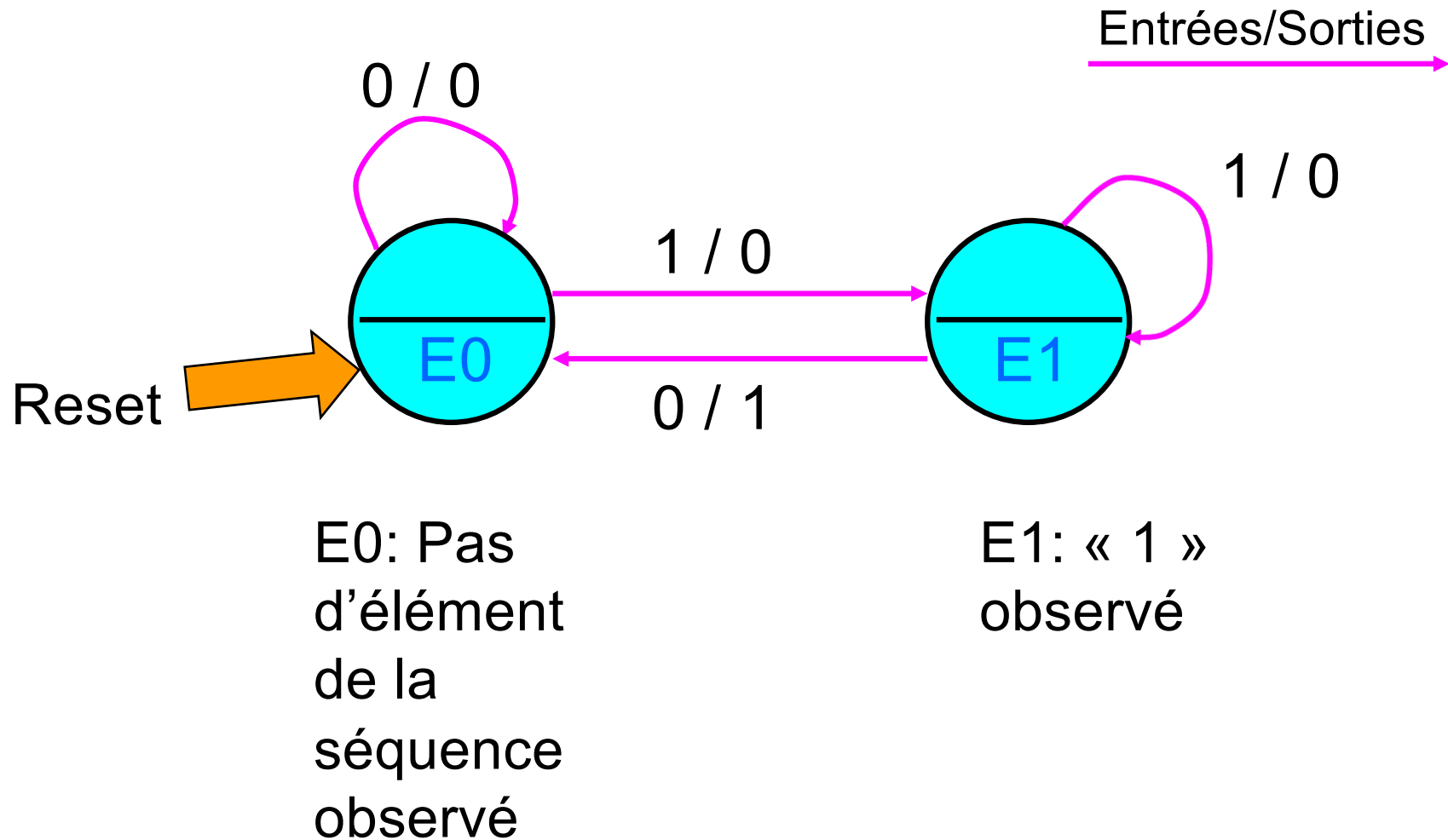
# Graphe d'états de la Machine de Mealy

- Graphe d'états reconnaissant la séquence 10.




# Modèle VHDL des machines d'états

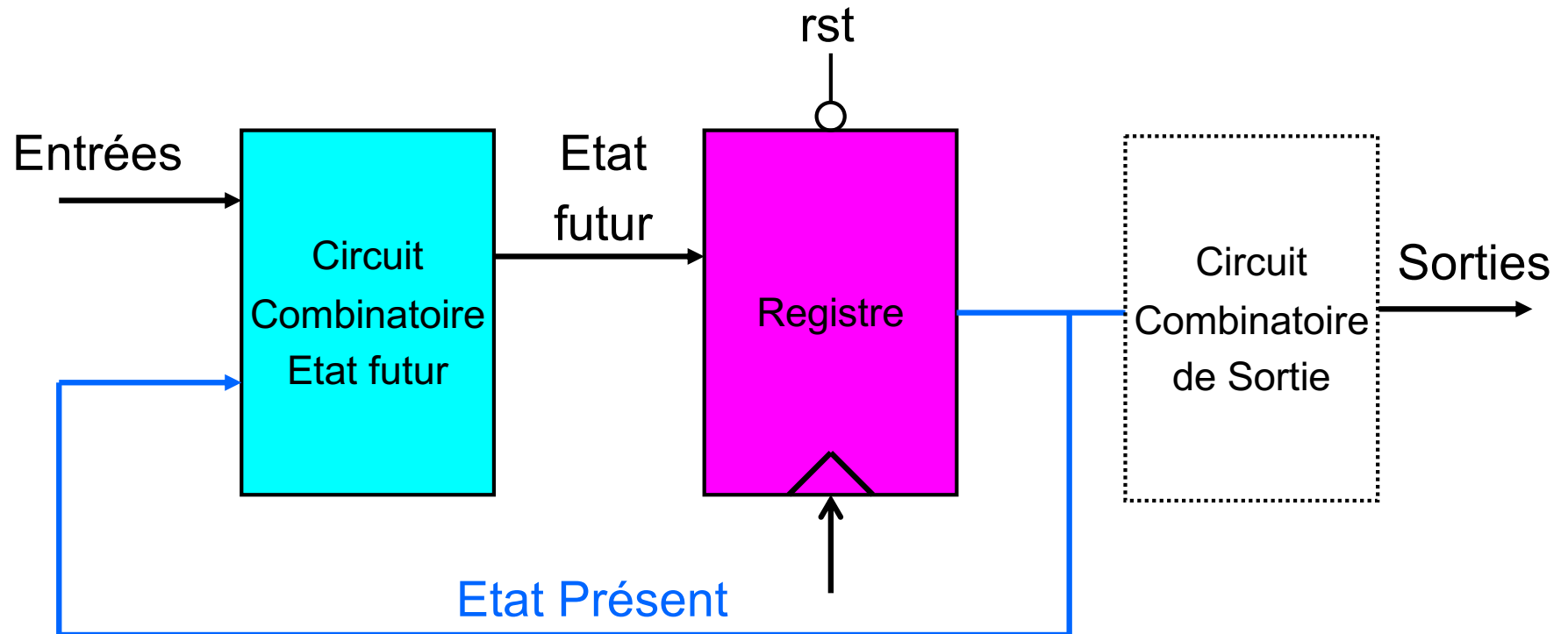

- ❑ Le schéma-bloc d'une machine d'états est constitué:
  - Un bloc combinatoire pour le calcul de l'état futur
  - Un registre pour mémoriser l'état actuel
  - Un bloc combinatoire de sortie qui affecte les sorties en fonction de l'état actuel.

# Modèle VHDL des machines d'états (2)

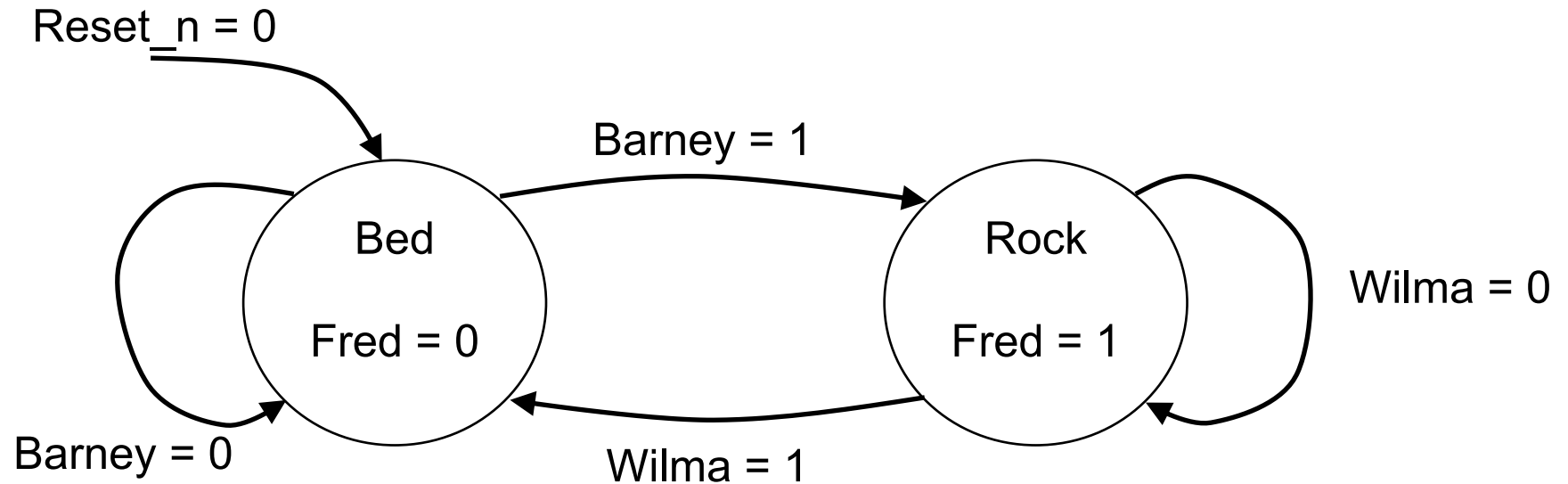

## □ En résumé:

- 2 états: Bed, Rock
- 2 entrées: Barney, Wilma
- la sortie Fred qui est clairement liée à l'état
- Le reset actif bas



# Modèle VHDL des machines d'états (3)

```
ARCHITECTURE fsm OF fsm_entity IS
```

```
    TYPE etats IS (Bed, Rock); -- déclaration des états
```

```
    SIGNAL etat_present, etat_futur : etats;
```

```
BEGIN
```

```
    combi_etat_futur : PROCESS (etat_present, barney, wilma)
```

```
    BEGIN
```

```
        CASE etat_present IS
```

```
            WHEN Bed =>
```

```
                IF Barney = '1' THEN
```

```
                    etat_futur <= Rock;
```

```
                ELSE
```

```
                    etat_futur <= Bed;
```

```
                END IF;
```

```
            WHEN Rock =>
```

```
                IF Wilma = '1' THEN
```

```
                    etat_futur <= Bed;
```

```
                ELSE
```

```
                    etat_futur <= Rock;
```

```
                END IF;
```


```
            WHEN others => etat_futur <= Bed; -- traitement états parasites
```

```
        END CASE;
```

```
    END PROCESS combi_etat_futur;
```

```
    -- Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg
```
 
```
    -- Hochschule für Technik und Architektur Freiburg
```



# Modèle VHDL des machines d'états (4)

```
registre : PROCESS (clk, rst)
```

```
BEGIN
```

```
IF rst = '0' THEN
```

```
    etat_present <= Bed;
```

```
ELSIF clk'event and clk = '1' THEN
```

```
    etat_present <= etat_futur;
```

```
END IF;
```

```
END PROCESS registre;
```

```
circuit_sortie : PROCESS (etat_present)
```

```
BEGIN
```

```
IF etat_present = Bed THEN
```

```
    fred <= '0';
```


```
ELSE
```

```
    fred <= '1';
```

```
END IF;
```


```
END PROCESS circuit_sortie;
```

```
END ARCHITECTURE;
```

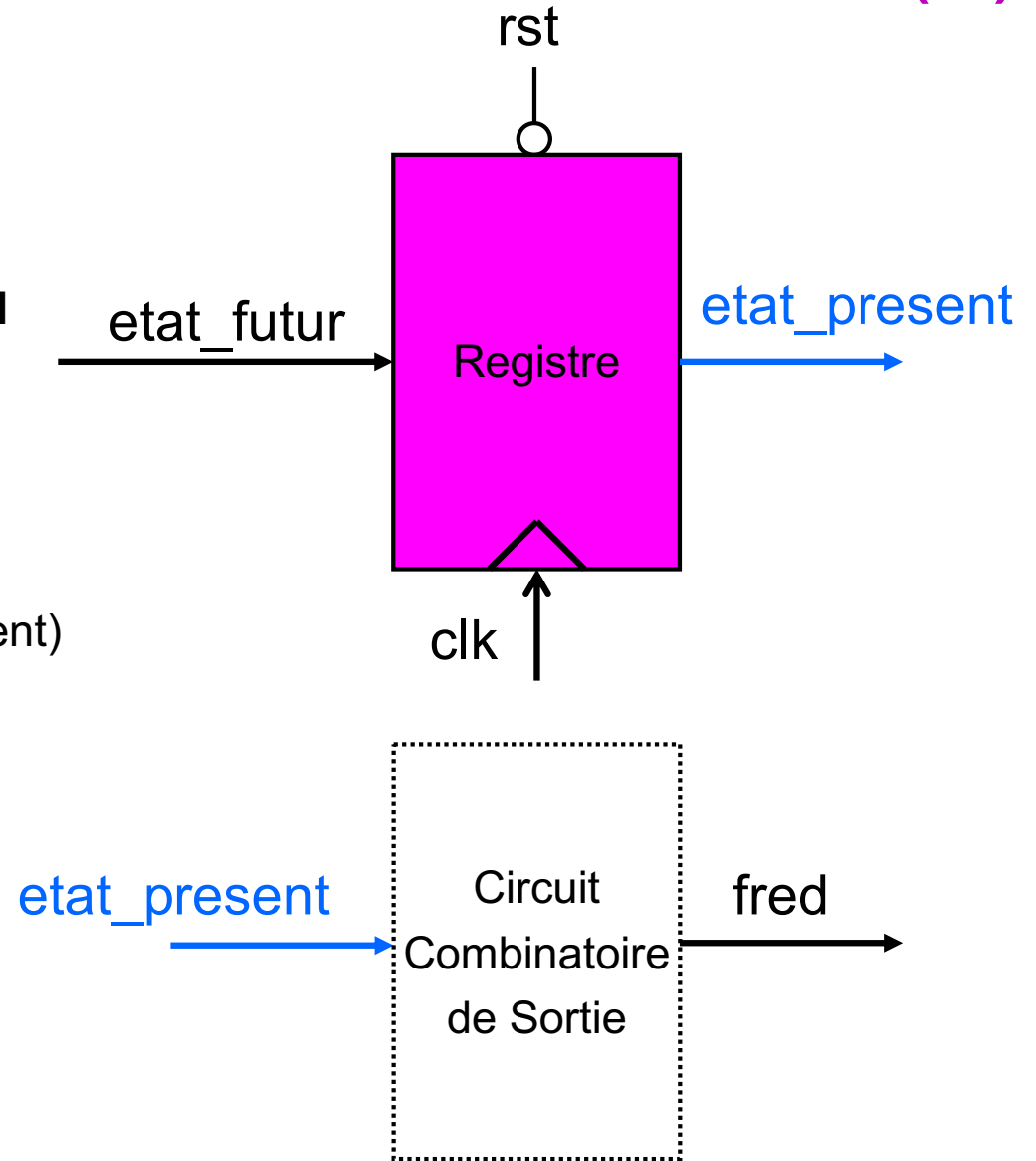
 
# La mémorisation en VHDL

- ❑ La mémorisation d'une information est réalisée avec un multiplexeur et un registre.
- ❑ Si enable vaut '0', la valeur mémorisée actuelle est maintenue.




```
DataIn <= Data when enable = '1'  
      else DataMem;
```

```
solution1:PROCESS (clk, rst)  
begin  
    if rst = '1' then  
        DataMem <= (others => '0');  
    elsif rising_edge(clk) then  
        DataMem <= DataIn;  
    end if;  
end process;
```


 
# La mémorisation en VHDL (2)

- ❑ Solution 2: la logique combinatoire (multiplexeur) est **encapsulée** dans le process du registre:



```
solution2:PROCESS (clk, rst)
begin
    if rst = '1' then
        DataMem <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
        if enable = '1' then
            DataMem <= Data;
        end if;
    end if;
end process;
```

Pas besoin de else,  
la valeur du signal DataMem est  
implicitement conservée si le signal n'est pas affecté






# Le compteur en VHDL

- ❑ Le compteur est utilisé pour implémenter des générateurs de séquence, diviseur de fréquence, produire des délais, calculer le temps, ...

Compteur de 1 à 12 qui peut:

 - Incrémenter
- réinitialiser la valeur à 1 de manière asynchrone et synchrone



```
ARCHITECTURE sol OF compteur1_12 IS
    SIGNAL compteur : unsigned(3 downto 0);
BEGIN
    count:PROCESS (clk, rst)
    begin
        if rst = '1' then
            compteur <= "0001";
        elsif rising_edge(clk) then
            if reinit = '1' then
                compteur <= "0001";
            elsif incr = '1' then
                if compteur = "1100" then
                    compteur <= "0001";
                else
                    compteur <= compteur + "0001";
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end process;
```



# Les éléments du langage

- ❑ Instructions VHDL terminées par le séparateurs «;»
- ❑ Commentaires débutent par deux tirets «--», se terminent avec la ligne

```
-- exemple instruction terminée par ;  
Sortie_o <= (A_i or not (B_i)) and C_i;
```

- ❑ Identificateurs:
  - Doivent commencer par une lettre
  - Comportent des lettres (minuscules ou majuscule), des chiffres et des soulignés (underscore)
  - Un seul souligné (underscore) de suite

**NB:** Le VHDL ne distingue pas les majuscules des minuscules, il n'est pas case sensitive.



# Objet

- ❑ Les objets: informations manipulées par le langage VHDL
  - **Constante**: objet de valeurs fixes, initialisées lors de leur déclaration
  - **Variable**: ce sont des objets appartenant au monde du logiciel (soft)
  - **Signal**: ce sont des objets appartenant au monde matériel (hard)
  - **Fichier**: objets servant à stocker ou lire des valeurs du même type
- ❑ La portée de ces objets dépend directement de l'emplacement où ils sont déclarés:
  - **Package**: valable dans toutes les descriptions VHDL utilisant le package
  - **Entity**: valable à toutes les architectures associées à cet entité
  - **Architecture**: valable à toutes les instructions de cet même architecture
  - **Process**: Valable uniquement à l'intérieur du process




# Conclusion

- ❑ VHDL est un langage qui permet de **décrire** et **simuler** des **circuits numériques** plus ou moins complexes
- ❑ Il faut réfléchir «**circuit**» et interpréter les **instructions** du code comme des **blocs** du circuit numérique
- ❑ Deux types d'instructions: **concurrentes** et **séquentielles**
- ❑ Dans l'entité, utilisez uniquement le type **std\_logic** ou **std\_logic\_vector**
- ❑ **Décomposition hiérarchique** facilite grandement la conception de circuit numérique complexe




# Exercices

 1) Ecrivez le code VHDL correspondant à une simple porte AND



2) Modéliser un mux à 2 entrées:

 


sel	c
00	0
01	a
10	b
11	Z


 
# Exercice 3

- ❑ Ecrire le composant VHDL correspondant à cette fonction logique simple
  1. Etablir la table de vérité de cette fonction logique
  2. Ecrire le code VHDL correspondant
  3. Tester et simuler le code correspondant à cette table



## Exercice 4

- ❑ Développer en VHDL un compteur à 2 chiffres BCD qui a les fonctions suivantes:
  - Compte de 00 à 59
  - Si l'entrée `incr` vaut '1', le compteur prend la prochaine valeur et passe automatiquement de 59 à 00; Lors du passage de 59 à 00, la sortie `cycle` vaut 1 pendant un cycle d'horloge.
  - Si l'entrée `raz` vaut '1', le compteur est réinitialisé à 00
  - Si l'entrée `set` vaut '1', le compteur prend la valeur de l'entrée `val_i`
  - La sortie `compteur_o` prend la valeur du compteur.



## Exercice 5

- ❑ Développer en VHDL un système complet de clignotants avec feux de détresse pour une voiture:
  - Dessiner un schéma bloc du système
  - Développer chaque bloc
  - Tester le bon fonctionnement du système complet





# Solution:

## 2. Modéliser un Mux 2 entrées


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux is
  port(a,b: IN std_logic_vector(7 downto 0);
       sel: IN std_logic_vector(1 downto 0);
       c: OUT std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end mux;

architecture example of mux is
begin
  process(a,b,sel)
  begin
    if (sel = "00") then
      c <= "00000000";
    elsif (sel = "01") then
      c <= a;
    elsif (sel = "10") then
      c <= b;
    else
      c <= (others => 'Z');
    end if;
  end process;
end example;

```

 

sel	c
00	0
01	a
10	b
11	Z

a	77	AA						77	
b	55	F0			55				
sel	00	00	01	10		11	01		00
c	00	00	AA	F0	55		AA	77	00



# Solution 3

## Table de vérité

a_i	b_i	c_i	s1_s	s2_s	s3_s	s4_s	s_o
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0

## Simulation



## Code VHDL

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity exo3_ch1 is
    port(a_i : IN std_logic;
         b_i : IN std_logic;
         c_i : IN std_logic;
         s_o : out std_logic
        );
end entity;

architecture rtl of exo3_ch1 is
    signal s1_s, s2_s, s3_s, s4_s : std_logic;
begin

    s1_s <= a_i AND b_i;
    s2_s <= s1_s OR c_i;
    s3_s <= s2_s NOR b_i;
    s4_s <= s2_s XOR s3_s;
    s_o <= s4_s NAND s2_s;

end architecture;

```



# Solution 4

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Compteur2BCD is
    Port ( clk, rst, incr, raz, set : in STD_LOGIC; cycle : out STD_LOGIC;
          val_i : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          compteur_o : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end Compteur2BCD;
architecture Behavioral of Compteur2BCD is
    signal compteur_mem_s : unsigned(7 downto 0);
    signal unite_neuf, dizaine_cinq : std_logic;
begin
    compteur_o <= std_logic_vector(compteur_mem_s);
    unite_neuf <= '1' when compteur_mem_s(3 downto 0) = "1001" else '0';
    dizaine_cinq <= '1' when compteur_mem_s(7 downto 4) = "0101" else '0';
    cycle <= unite_neuf and dizaine_cinq and incr;
```



# Solution 4 (Suite)

```
compteur: process(clk, rst) is
    begin
        if rst = '1' then
            compteur_mem_s <= (others => '0'); -- init asynchrone à 0
        elsif rising_edge(clk) then
            if raz = '1' then
                compteur_mem_s <= (others => '0'); -- init synchrone à 0
            elsif set = '1' then
                compteur_mem_s <= unsigned(val_i);
            elsif incr = '1' then
                if unite_neuf = '1' then
                    compteur_mem_s(3 downto 0) <= (others => '0');
                    if dizaine_cinq = '1' then
                        compteur_mem_s(7 downto 4) <= (others => '0');
                    else
                        compteur_mem_s(7 downto 4) <= compteur_mem_s(7 downto 4) + 1;
                    end if;
                else
                    compteur_mem_s(3 downto 0) <= compteur_mem_s(3 downto 0) + 1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;
end process compteur;
end Behavioral;
```

