

Travail écrit 2: Système Numérique I

2017/2018

Filière : Télécommunication

Classe : T-2a, T-2d

Date : 22 décembre 2017, 13:00 à 14h35

Professeur : Fabio Cunha


Nom et prénom : Zambon Yannick

Points : 14.5 /15

Note : 5.8

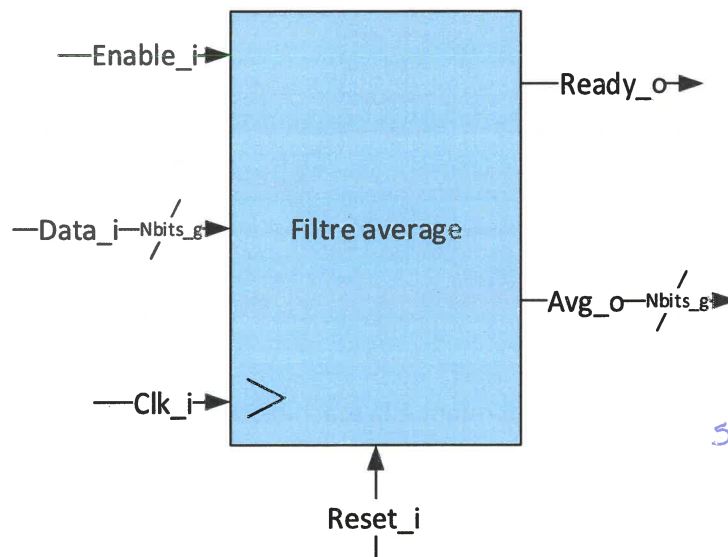Problème 1: Filtre Average

Soit, un filtre qui consiste à faire la moyenne sur 4 échantillons non-signés:



Vous devez concevoir ce circuit en utilisant un generic « Nbits_g » déterminant la taille des bus d'entrée et sortie ainsi que des bus internes. Notez que :

- Enable_i active le bloc lorsqu'il est à '1' et met les sorties à '0' lorsqu'il n'est pas activé.
- La sortie Ready_o indique lorsque la sortie Avg_o contient une première valeur moyennée (après 4 échantillons) et reste à '1' tant que le filtre continue actif

Vous devez:


- Écrire le code VHDL correspond à la description ci-dessus
- Donner un exemple de chronogramme afin de démontrer le fonctionnement du bloc. Décrivez les signaux internes si nécessaire.

4/ 4 pts

2/ 2 pts

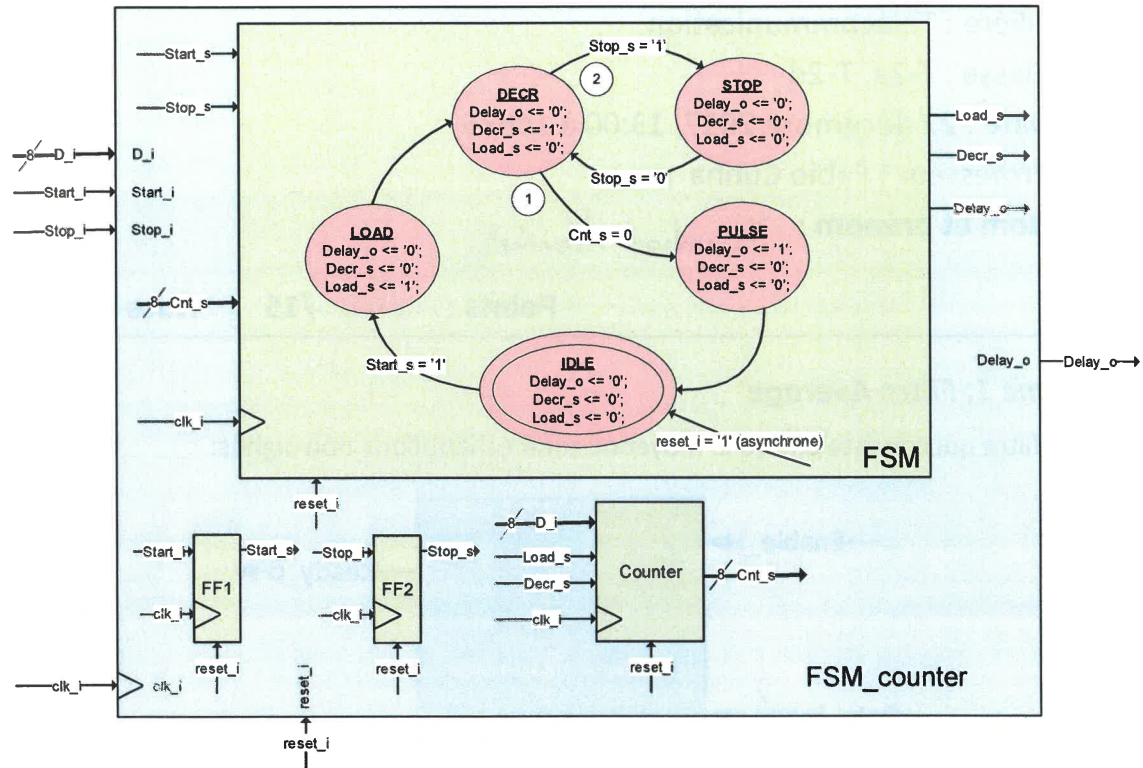Problème 2: FSM

Soit, le composant suivant, contenant une machine d'état, des flips-flops et un counter :



Vous devez :

- a) Écrire le code VHDL correspondant à la machine d'état ci-dessus

4,5 5 pts


- b) Décrire le comportement et la fonctionnalité de ce circuit. Soyez clair dans votre explication.

2/2 pts

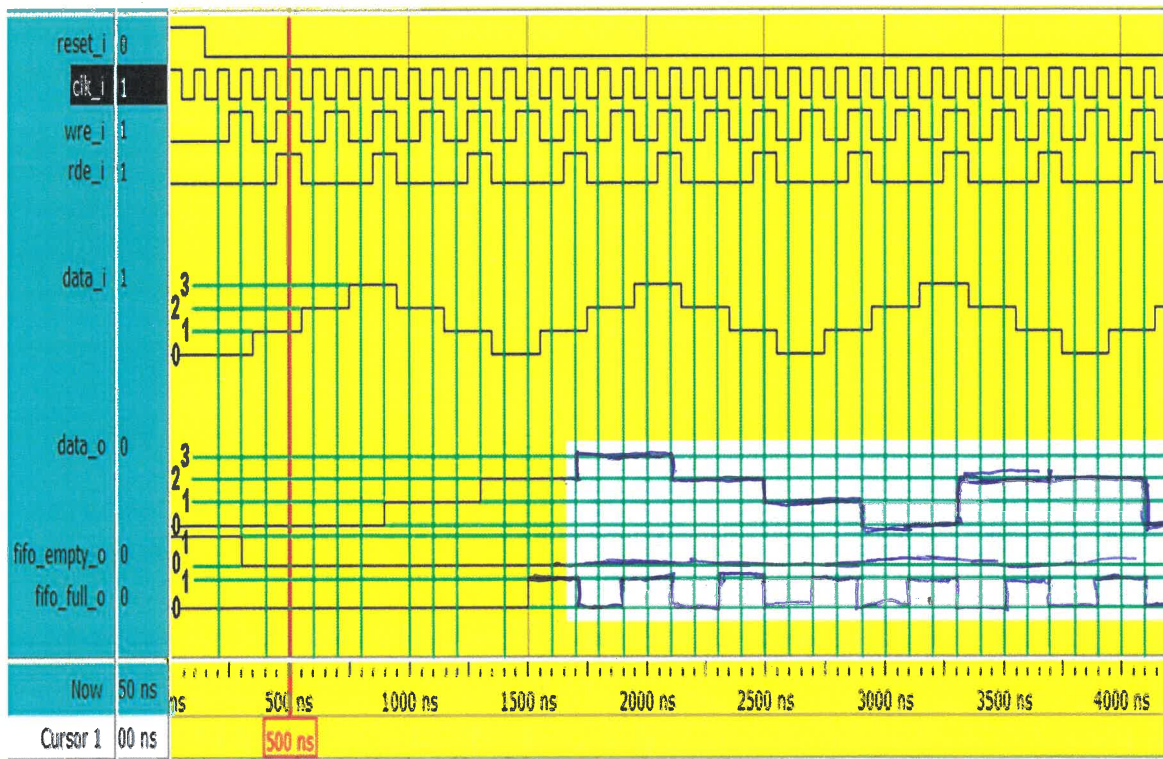Problème 3 : FIFO

Soit un FIFO à 4 places mémoires. Le mécanisme d'écriture et de lecture est exactement le même que celui développé au cours. Chaque place mémoire peut contenir un mot de 8 bits. L'horloge système `clk_i` appliquée à une fréquence de 10MHz. Ce FIFO travaille au flanc montant de `clk_i`.

Lorsqu'il est plein, il faut faire en premier une lecture avant de pouvoir, le cycle d'après, faire une écriture (ou une écriture et lecture simultanée). Lorsque le FIFO est plein, si l'utilisateur fait quand-même une écriture et une lecture simultanée alors seulement la lecture est effectuée. Lorsqu'il est vide, il faut faire en premier une écriture avant de pouvoir, le cycle d'après, faire une lecture (ou une écriture et lecture simultanée). Lorsque le FIFO est vide, si l'utilisateur fait quand-même une écriture et une lecture simultanée alors seulement l'écriture est effectuée. Dans tous les autres cas une lecture et une écriture peuvent être faites simultanément. Un chronogramme incomplet d'écriture et de lecture est donné ci-dessous:



Les données à écrire data_i vont de 0 à 3, 2 à 1 puis de nouveau de 0 à 3 etc.

a) Complétez, sur cette donnée, le chronogramme

file-employ : fournis (on alterne lecture \rightarrow écriture dans la zone d'intérêt)

fifo-full : alternée (on lit quand c'est plein (écriture ignorée) puis on écrit et remplit à nouveau)

TEO2 Sys. Num.

Probleme 1

a) Library IEEE,

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.numeric_std;

entity filtre is

generic (Nbit_g : integer := 4); -- arbitraire

port (Enable_i : std_logic; clk_i, reset_i : in std_logic;

Data_i : in std_logic_vector(Nbit_g-1 downto 0);

Ready_o : out std_logic;

Avg_o : out std_logic_vector(Nbit_g-1 downto 0);

end filtre;

architecture behaviour of filtre is

SIGNAL Datain_s : ^{Dataout-s:} integer range 0 to 2**(Nbit_g-1);

Type ht_Aray is array(0 to 3) of integer range 0 to 2**(Nbit_g-1);

SIGNAL memory : ~~ht_Aray~~ ht_Aray;

SIGNAL n_value_o : integer range 0 to 4;

Begin

Datain_o <= ~~to_integer~~ to_integer(unsigned(Data_i));

~~Avg_o~~ Avg_o <= std_logic_vector(to_unsigned(Dataout_o, Nbit_g));

memory : process (clk_i, reset_i)

Begin

if Reset_i = '1' then

memory <= (others => (others => 0));

n_value_o <= 0;

elsif rising_edge(clk_i) then

if enable_i = '1' then

memory(3) <= memory(2);

memory(2) <= memory(1);

memory(1) <= memory(0);

memory(0) <= Datain_o;


```

end if n-value < 4 then
    n-valueP = n-value + 1;
end if;
else -- enable = '0'
    n-valueP = '0';
    memory <= (others => (others => 0));
end if;
end if;
end process;

moyenne : process (n-value, memory)
begin
    if n-value < 4 then
        Ready_o <= '0';
        Dataout_o <= 0;
    else
        Ready_o <= '1';
        Avrg
        Dataout_o <= (memory(0) + memory(1) + memory(2) + memory(3)) / 4;
    end if;
end process;
end behavioral;

```

b) ~~Data~~-i

clk-i


Data-i

Enable-i

Ready_o

Avrg_o

Reset_i

 

Probleme 2

library IEEE;

use IEEE, std_logic-1164, all

entity FSM is

```

    port ( start_i, stop_i, clk_i, reset_i : in std_logic;
           Cnt_i : in std_logic_vector (7 downto 0);
           Load_o, Decr_o, Delay_o : out std_logic );

```

end FSM;

architecture behaviour of FSM is

Type state is (IDLE, LOAD, DECR, STOP, PULSE);

SIGNAL etat_futur, etat_present : State;

begin

process (etat_present)

begin

Delay_o <= '0'; Decr_o <= '0'; Load_o <= '0';

if (etat_present = IDLE) then

~~Delay_o <= '0'; Decr_o <= '0'; Load_o <= '0';~~ -- Rien

elsif (etat_present = Load) then

Load_o <= '1';

elsif (etat_present = Decr) then

Decr_o <= '1';

elsif (etat_present = Pulse) then

Delay_o <= '1';

else -- stop

-- Rien

end if;

end process;

Register : process (clk_i, reset_i)

Begin

if reset_i = '1' then

etat_present <= #IDLE;

elsif rising_edge (clk_i) then

etat_present <= etat_futur;

end if;

end process;

```

state-machine: process (Start_i, stop_i, cnt_i, etat-present)
begin
    if (etat-present = IDLE) then
        if start_i >= '1' then
            etat-futur <= LOAD;
        else
            etat-futur <= IDLE;
        end if;
    elsif (etat-present = LOAD) then
        etat-futur <= Decr;
    elsif (etat-present = Decr) then
        if cnt_i = "0000 0000" then
            etat-futur <= Pulse;
        elsif stop_i = "1" then
            etat-futur <= Stop;
        else
            etat-futur <= Decr;
        end if;
    elsif (etat-present = Stop) then
        if stop_i = '0' then
            etat-futur <= Decr;
        else
            etat-futur <= Stop;
        end if;
    else
        etat-futur <= Pulse;
    end if;
end process;
end behavioral;

```

- b) Le composant permet de générer une impulsion de 1 cycle d'horloge dans "D-i" cycles. Une valeur d'entrée est placée, on la charge en lançant le compteur (1 cycle), on la décrémente jusqu'à 0 (D-i cycle) puis on génère un pulse de 1 (1 cycle).
- Le "chore" peut également être stoppé et repris là où il s'est arrêté, avec l'entrée Stop-i. PS: si le compteur recommence, il y aura alors une impulsion tous les $\sim 255+2$ cycles.