



Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

Systeme numérique

Résumé Chapitre 3 Fonctions combinatoires bascules

Auteurs :
Marc ROTEN

Professeur :
Nicolas SCHROETER



20 novembre 2018

Table des matières

1	Fonction combinatoire	2
2	Fonctions d'affectation	2
2.1	Exemple	2
3	Décodeur 3 a 8	3
4	Multiplexeur 4 à 1	4
5	Comparateur 4 bits	4
6	Encodeur de priorité	5
6.1	Schéma et TV Encodeur	5
7	Les Bascules	7
7.1	Etat initial	7
7.2	Flip Flop	7
7.3	FlipFlop T	8
7.4	Flip Flop Enable	8
7.5	DFFb	9
7.6	D Latch	9
8	Reset synchrone vs asynchrone	10
9	Bonne pratique bien Schroeterproof	11

1 Fonction combinatoire

Il existe différents types de fonctions combinatoires :

- Equation logique
- table de vérité
- multiplexage
- comparaison
- encodage de priorité
- addition/soustraction

2 Fonctions d'affectation

```
A <= '1' when B='1' else  
    '0' when C='1' else '0';  
-- ATTENTION : l'affectation conditionnelle avec when else  
-- ne peut etre utilisee qu'a l'exterieur d'une declaration  
-- de process (instruction strictement concurrente)
```

FIGURE 1 – différentes fonctions d'affectation

```
with signal_sel select  
    Sortie <= Entr_A when "00" | "01",  
        '1' when "11",  
        '0' when others; -- pour couvrir toutes les autres  
                        -- combinaisons "UZ",...
```

FIGURE 2 – différentes fonctions d'affectation

2.1 Exemple

```
with hexa select  
    ascii <= "0110000" when "0000",  
        "0110001" when "0001",  
        "0110010" when "0010",  
        "0110011" when "0011",  
        "1000101" when "1110",  
        "1000110" when others;
```

FIGURE 3 – Petit Exemple

3 Décodeur 3 a 8

Sel(0)	Sel(1)	Sel(2)	Enable	Y(0)	Y(1)	Y(2)	Y(3)	Y(4)	Y(5)	Y(6)	Y(7)
1	2	4	EN	0	1	2	3	4	5	6	7

EN	Sel(2)	Sel(1)	Sel(0)	Y(7)	Y(6)	Y(5)	Y(4)	Y(3)	Y(2)	Y(1)	Y(0)
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

FIGURE 4 – Décodeur 3 vers 8

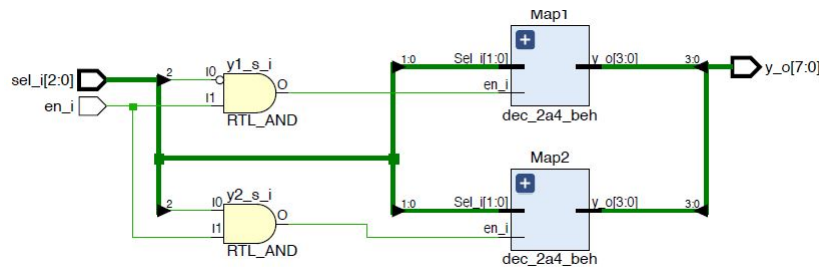


FIGURE 5 – Schéma rtl décodeur 3 à 8

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dec_3a8 is
    port(
        sel_i: in std_logic_vector(2 downto 0);
        en_i: in std_logic;
        y_o: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end entity;
architecture behav of dec_3a8 is
    component dec_2a4_beh is
        port(
            sel_i: in std_logic_vector(1 downto 0);
            en_i: in std_logic;
            y_o: out std_logic_vector(3 downto 0)
        );
    end component;
    signal y_s: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal y1_s, y2_s: std_logic;
begin
    Map1: dec_2a4_beh
        port map(
            sel_i => sel_i(1 downto 0),
            en_i => y1_s,
            y_o => y_s(3 downto 0)
        );
    Map2: dec_2a4_beh
        port map(
            sel_i => sel_i(1 downto 0),
            en_i => y2_s,
            y_o => y_s(7 downto 4)
        );

    y1_s <= not(sel_i(2)) and en_i;
    y2_s <= sel_i(2) and en_i;

    y_o <= y_s;
end architecture;

```

FIGURE 6 – Code décodeur 3 à 8

4 Multiplexeur 4 à 1

 


FIGURE 7 – Schéma rtl Multiplexeur 4 vers 1

Description VHDL pour un Mux 4 à 1

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Mux_4x1 is
    Port ( Sel_i : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          EN_i : in STD_LOGIC;
          D0_i, D1_i, D2_i, D3_i : in STD_LOGIC;
          Y_o : out STD_LOGIC);
end Mux_4x1;

architecture Behavioral of Mux_4x1 is
    signal Y_s : std_logic;
begin
    with Sel_i select
        Y_s <= D0_i when "00",
               D1_i when "01",
               D2_i when "10",
               D3_i when "11",
               'X' when others; -- simulation
    --affectation de la sortie
    Y_o <= Y_s when EN_i = '1' else '0';
end Behavioral;
```

FIGURE 8 – Code Multiplexeur 4 vers 1

5 Compareur 4 bits

 


FIGURE 9 – Schéma RTL Compareur

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Comp_4 is
    Port ( A_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          EQ_i : in STD_LOGIC;
          EQ_o : out STD_LOGIC);
end Comp_4;

architecture Behavioral of Comp_4 is
    signal EQ_s : std_logic;
begin
    -- test de l'égalité
    EQ_s <= '1' when A_i = B_i else '0';
    -- sortie avec l'entrée de chainage
    EQ_o <= EQ_s when EQ_i = '1' else '0';
end Behavioral;

```

FIGURE 10 – Code Comparateur

6 Encodeur de priorité

le But de l'encodeur de priorité est de déterminer l'indice de l'entrée active ayant le degré de priorité le plus élevé

6.1 Schéma et TV Encodeur

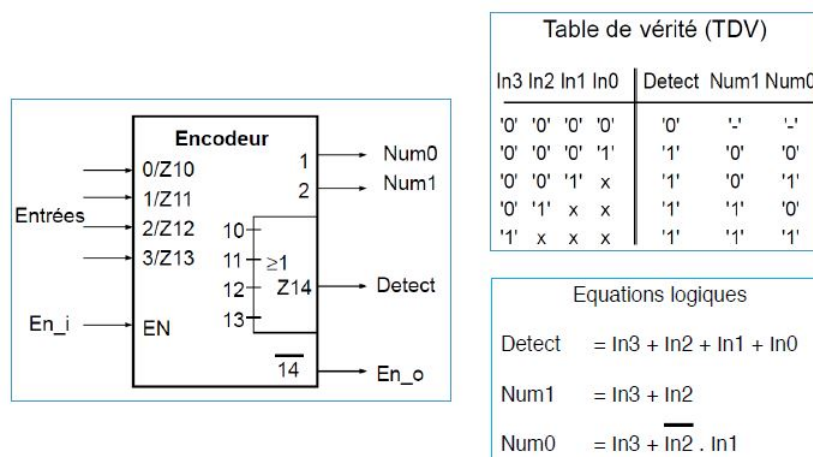


FIGURE 11 – schéma encodeur priorité


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Encode_4 is
    Port ( In_i : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          En_i : in STD_LOGIC;
          Num_o : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
          Detect_o : out STD_LOGIC;
          En_o : out STD_LOGIC);
end Encode_4;

architecture Behavioral of Encode_4 is
    signal Num_s : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal Detect_s : std_logic;
begin
    Num_s <= "11" when In_i(3) = '1' else
             "10" when In_i(2) = '1' else
             "01" when In_i(1) = '1' else
             "00" when In_i(0) = '1' else
             "XX"; -- simulation

    Detect_s <= In_i(3) or In_i(2) or In_i(1) or In_i(0);
    Num_o <= Num_s when En_i = '1' else (others => '0');
    Detect_o <= Detect_s when En_i = '1' else '0';
    En_o <= En_i and not Detect_s;
end Behavioral;
```

FIGURE 12 – code encodeur priorité

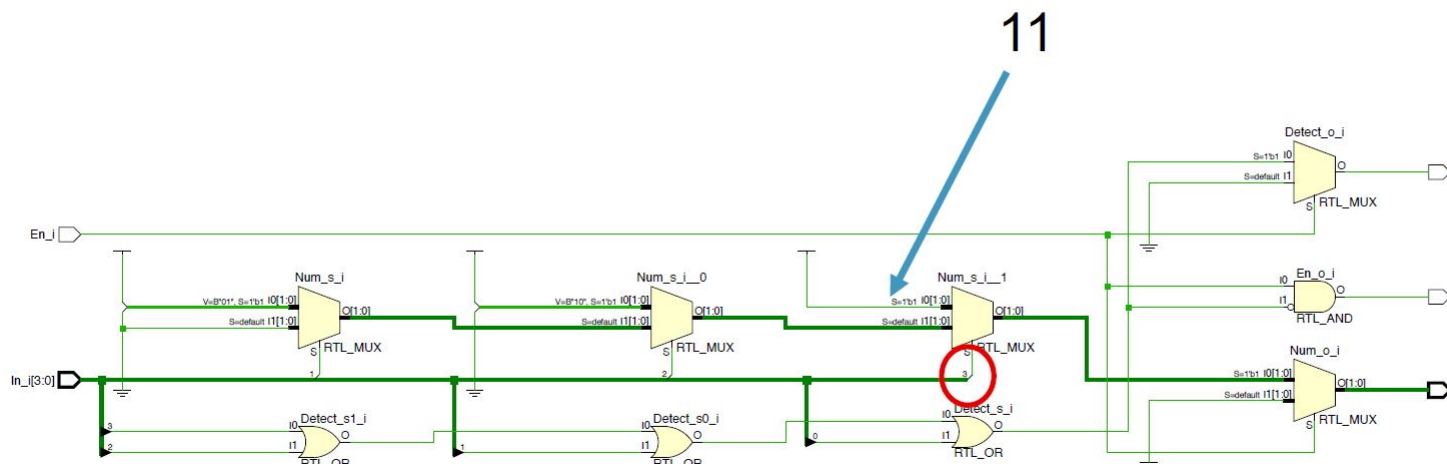


FIGURE 13 – Schéma RTL encodeur priorité

7 Les Bascules

7.1 Etat initial

- ❑ Au début d'une simulation, tous les signaux sont à l'état 'U'
 - ❑ A l'enclenchement d'un système numérique, le contenu des bascules n'est pas déterministe.
- Une initialisation est indispensable

FIGURE 14 – Etat initial bascules

7.2 Flip Flop

- ❑ La façon d'écrire une DFF le plus simplement est la suivante:

```
Library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity Flip_Flop is
    port (D : in Std_Logic;
          Clock : in Std_Logic;
          Q : out Std_Logic
    );
end Flip_Flop;

architecture Comport of Flip_Flop is
begin
    process(Clock)
    begin
        if Rising_Edge(Clock) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end Comport;
```

 


FIGURE 15 – Description simple DFF

- ❑ Cette description se synthétise parfaitement sur tous les synthétiseurs actuels
- ❑ Deux informations confirment la notion de flip-flop:
 - Le processus ne réagit que sur l'horloge CLK
 - La condition du test spécifie clairement un changement de valeur (rising_edge)

FIGURE 16 – particularités de cette définition

7.3 FlipFlop T

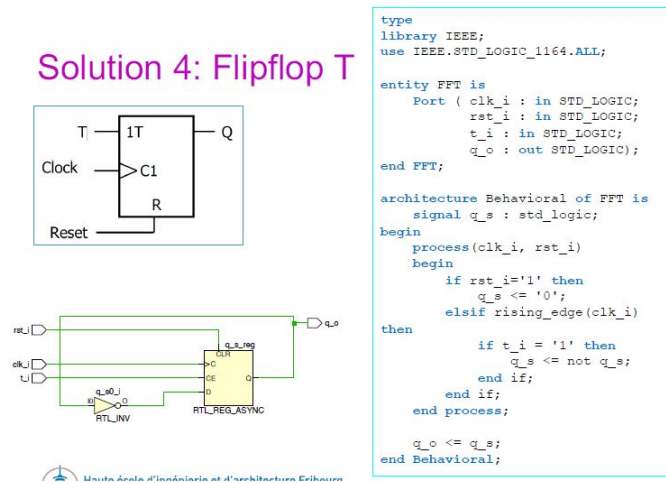


FIGURE 17 – FlipFlop

7.4 Flip Flop Enable

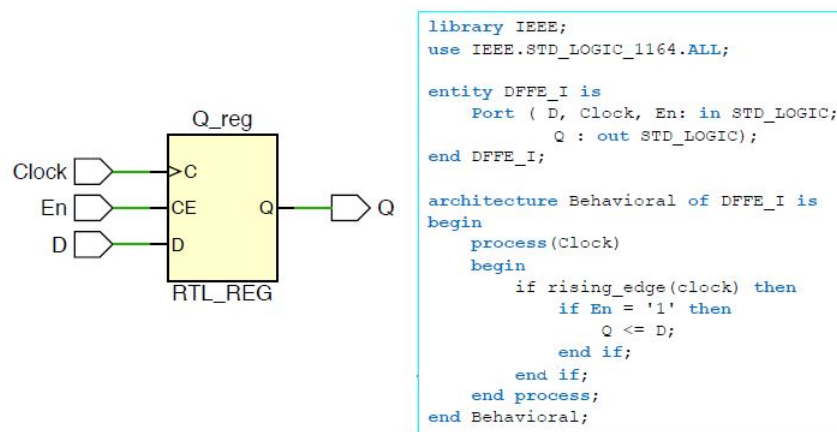


FIGURE 18 – Flip Flop Enable

7.5 DFFb

Solution 2: DFFb

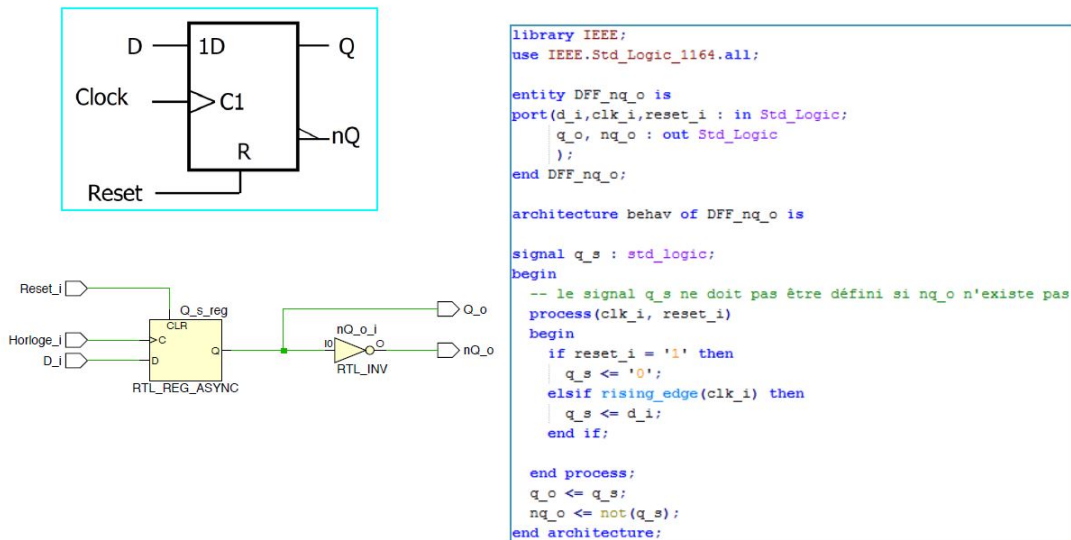


FIGURE 19 – Flip Flop b

7.6 D Latch

Solution 1: Latch D

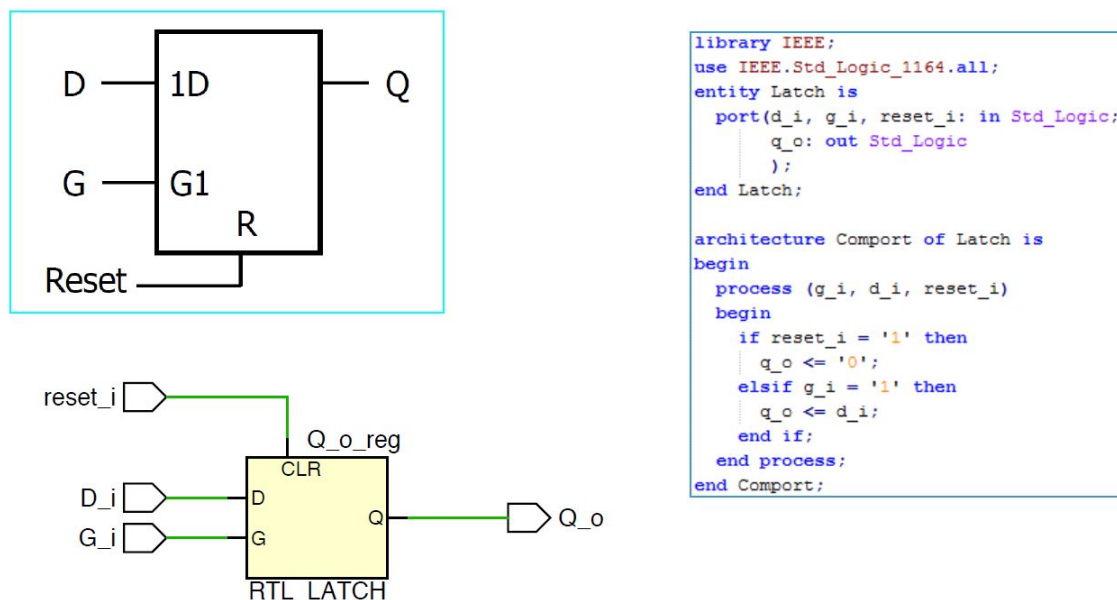


FIGURE 20 – D-Latch

8 Reset synchrone vs asynchrone

Synchrone

```
process(Clock)
begin
    if rising_edge(Clock) then
        if reset = '1' then
            Q1 <= '0';
        else
            Q1 <= D;
        end if;
    end if;
end process;
```

Asynchrone

```
process(Reset, Clock)
begin
    if Reset = '1' then
        Q1 <= '0';
    elsif rising_edge(Clock) then
        Q1 <= D;
    end if;
end process;
```

NB: Respectez rigoureusement la liste de sensibilité !

FIGURE 21 – Différences entre les deux

IL EST NECESSAIRE DE N'UTILISER QU'UN SEUL TYPE DE RESET PAR PROJET!!!


Fonctions d'un Reset

- initialiser FSM
- initialiser Compteur
- initialiser bascules

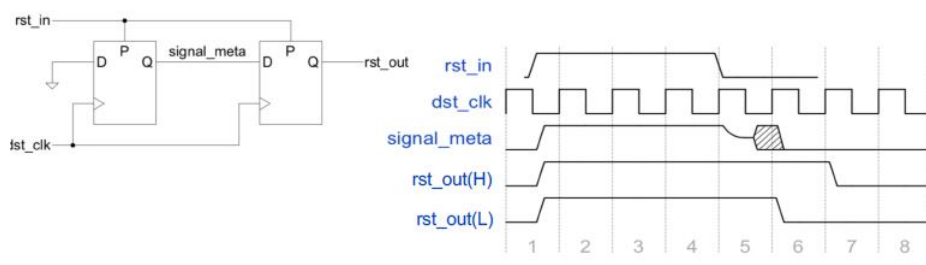Problèmes liés aux resets asynchrone :

- Si plusieurs entrées changent en même temps, avec un système à reset asynchrone, notre machine d'état ne sera plus déterministe.

On peut / doit donc rendre le signal de reset synchrone, pour se faire, procéder comme suit :



- ❑ C'est `rst_out` qui est appliqué au reste du système.

FIGURE 22 – asynchrone to synchrone

9 Bonne pratique bien Schroeterproof

- ❑ Quelques recommandations de Xilinx :
 - Pour des raisons de performance, utiliser la logique positive pour les signaux de reset, clock enable (CE du DFFE) et un flanc actif montant pour l'horloge.
 - Si le design nécessite de la logique négative:
 - décrire en logique positive tous les composants
 - dans le composant TOP-LEVEL, faire les adaptations.
 - Eliminer les latches sauf si c'est consciemment voulu; les outils Xilinx avertissent de la présence de latches.
- ❑ Consulter les schémas RTL peut faire économiser beaucoup de temps de développement!

FIGURE 23 – Bonnes pratiques