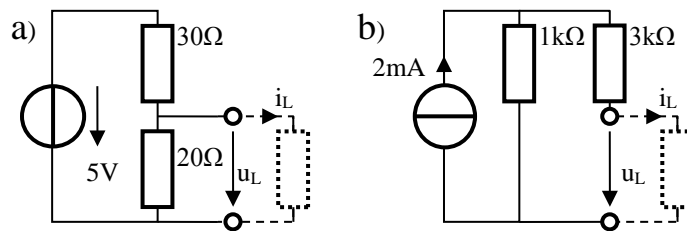





04 Exercices

Superposition, Thévenin et Norton


1. Pour les deux circuits ci-dessous, donner le schéma équivalent de Thévenin, de Norton et la caractéristique $i_L(u_L)$



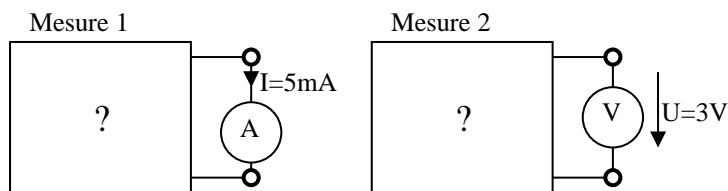2. Donner la source de tension puis la source de courant (avec leur résistance interne) équivalent dans les deux cas au circuit mesuré ci-dessous:



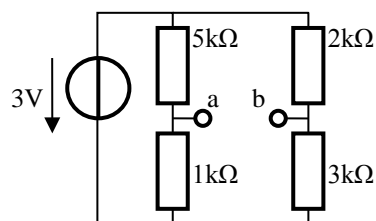3. Transformer le circuit ci-dessous en son équivalent de Thévenin entre les bornes a et b



4. Pour que les deux circuits ci-dessous soient équivalents, que doivent valoir V_B , R_B , V_C et R_C ?

