



Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

TP 1 Entrées / Sorties

Systemes Numériques

Auteurs :

Marc ROTEN

Vincent VONLANTHEN

Professeur :

Nicolas SCHROETER



30 octobre 2018

Table des matières

1	Introduction	5
2	Mode d'emploi	5
2.1	Création du projet	5
2.2	Rajouter des composants à notre architecture	7
2.3	Codage VHDL	8
2.4	Vérification de fonctionnement	9
2.5	Création du Design	10
2.6	Connexion entre nos composants	12
2.7	Configurer une Sortie	13
2.8	Création du wrapper HDL	13
2.9	Lancement de la synthèse	14
2.10	Mapping I/O	15
2.11	Génération du bitstream	16
3	Etape 1 : préparation	17
3.1	Partie A	17
3.2	Partie B	18
4	Etape 2 : code VHDL	19
4.1	Développer en VHDL un décodeur 4x7 qui permet d'afficher les chiffres BCD de 0 à 9 sur les 7 segments	19
4.2	Code de notre Tester	19
5	Etape 3 : Travail en lui même	19
5.1	Concevoir et de décrire une architecture (par exemple : machines d'états, compteurs, etc.) qui réalise le pilote de l'affichage 4x7segments avec le point décimal	20
5.2	Développer le code VHDL	22
5.3	Valider le bon fonctionnement	22

5.4	En maintenant le même fonctionnement, est-ce possible de diminuer le nombre de signaux entre la FPGA et l'affichage ? Si oui, comment ?	22
6	Conclusion	23
7	Annexe	24
7.1	Code du Tester	24
7.2	Code du Driver	25

Laboratoire 1 : Entrées / Sorties

Noms des étudiants :		
Date du laboratoire :		

Objectifs

- Familiarisation avec le matériel et les instruments du laboratoire
- Familiarisation avec les entrées / sorties connectées à un système numérique
- Rédaction d'un rapport

Travail

Pour les travaux pratiques du cours systèmes numériques, nous allons utiliser

- une carte dénommée MiniZed,
- l'environnement de développement VHDL de Xilinx dénommé Vivado,
- des composants d'entrée / sortie tels que LED, interrupteurs, affichage LCD, etc.
- et différents capteurs (température, humidité, infrarouge, etc.)

Ce premier labo vise la prise en main des outils Vivado de Xilinx pour la synthèse et la simulation VHDL. Le deuxième objectif correspond à la mise en œuvre d'un affichage 4x7 segments avec point décimal sachant que les signaux de pilotage de chaque LED sont multiplexés.

Théorie

La carte MiniZed embarque un circuit Zynq qui est un System on Chip (SoC) : il est composé d'un processeur ARM appelé Processing System (PS), d'une série d'interfaces de communication ainsi que d'une partie FPGA programmable dénommée Programmable Logic (PL). Nous allons nous concentrer durant ce semestre sur la partie FPGA du SoC.

La figure suivante présente les broches et leur nom utilisables par la partie PL pour y connecter des entrées/sorties ou des périphériques :

FIGURE 1 – Donnée du Labo

Etape 1

- a) Déterminer la valeur minimum de la résistance à mettre en série avec les LEDs (voir datasheet A-5461AS.pdf)
- b) Dessiner un schéma de connexion des broches et de l'affichage 4*7segments.
Faire valider ce schéma par le professeur.

Remarque :

Le courant va passer au travers des broches d'entrée/sortie du Zynq. Chaque broche ne supporte qu'un courant limité de 10mA.

Etape 2

- c) Développer en VHDL un décodeur 4x7 qui permet d'afficher les chiffres BCD de 0 à 9 sur les 7 segments

Etape 3

L'affichage dispose de signaux d'entrée multiplexés/partagés (broches 11, 7, 4, 2, 1, 10, 5, 3) qui permettent d'allumer les LEDs des différents digits.

Pour allumer les LEDs d'un digit en particulier, il est nécessaire de piloter sa sortie. Les sorties sont les broches 12, 9, 8 et 6.

Ainsi pour allumer des segments d'un digit, il faut mettre à l'état haut les signaux d'entrée correspondants aux segments à allumer et mettre le signal de sortie correspondant au digit à 0. Dans ces conditions, le courant circulera dans les diodes entre l'anode et la cathode. Si la sortie est à 1, alors aucun courant ne pourra circuler.

Pour gérer les 4 digits, il est nécessaire de traiter chaque digit les uns après les autres en appliquant les opérations suivantes :

- Mettre à l'état haut les signaux d'entrée des segments à allumer et mettre à l'état bas la sortie correspondante du digit ; les autres sorties des autres digits sont mises à l'état haut
- Passer au prochain digit

Résultat demandé

- Fournir un rapport par groupe dans le délai maximum de 3 semaines
Ce rapport doit comprendre :
 - cette feuille de donnée avec les noms des étudiants et la date du TP
 - une courte introduction (avec vos mots !)
 - un mode d'emploi de l'utilisation des outils Vivado
 - une description de l'approche de résolution du travail
 - la présentation des résultats du travail demandé
 - une courte conclusion
 - les signatures des étudiants

FIGURE 2 – Donnée du Labo en détail

1 Introduction

Ce travail va nous servir de base pour la prise en main de la nouvelle machine virtuelle sous Ubuntu, ainsi que l'utilisation de Vivado pour la création de code VHDL en vue de la simulation et de l'implémentation sur notre FPGA, la miniZed. ça va en outre être un bon refresh en VHDL.

2 Mode d'emploi

2.1 Création du projet

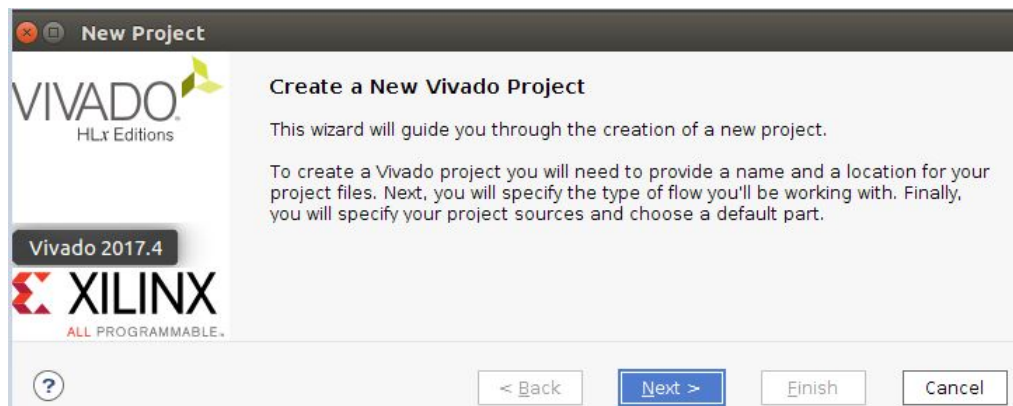


FIGURE 3 – Création du projet

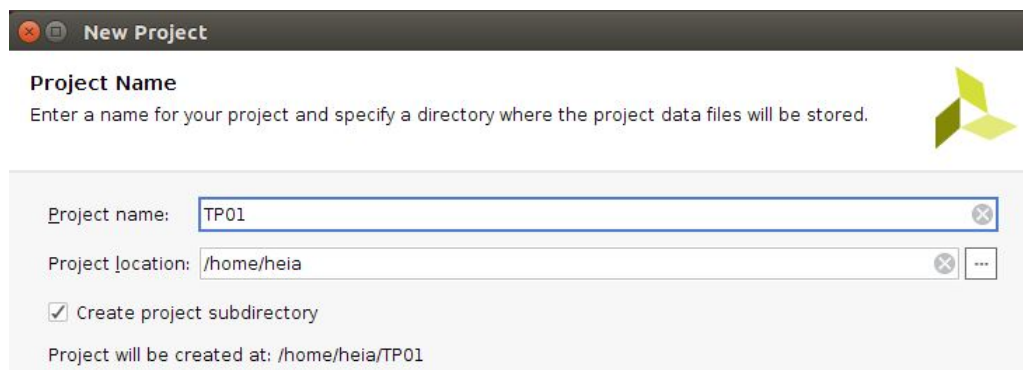


FIGURE 4 – Dénomination du projet



FIGURE 5 – Choix du type de projet

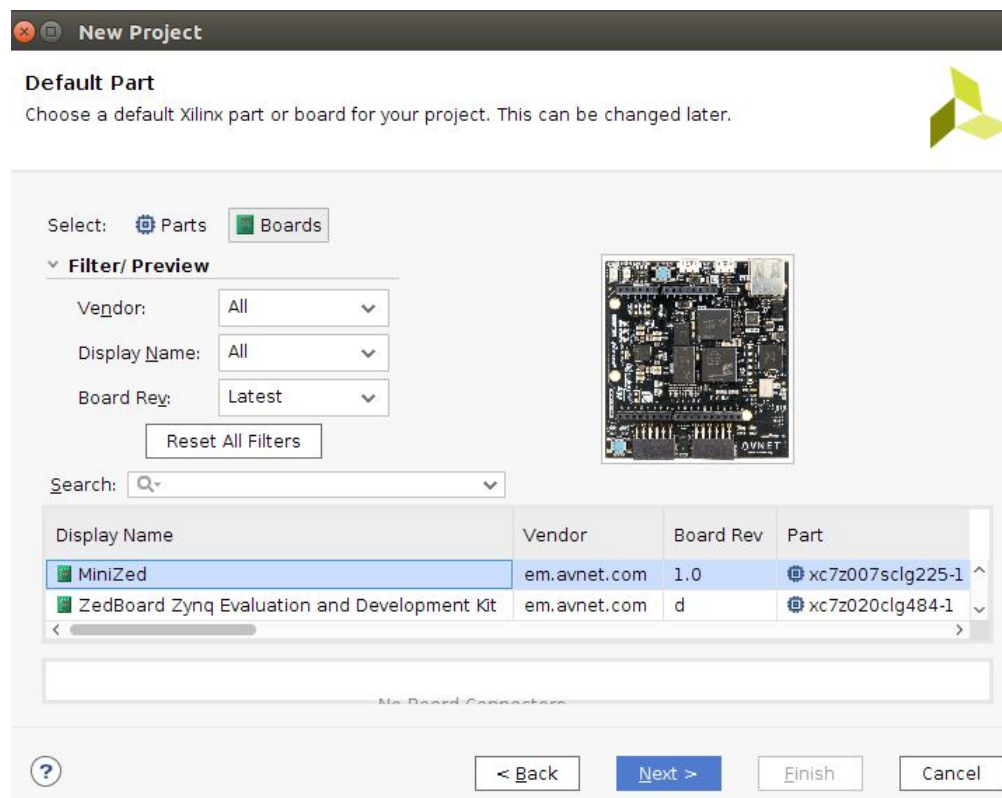


FIGURE 6 – Sélection de la bonne board

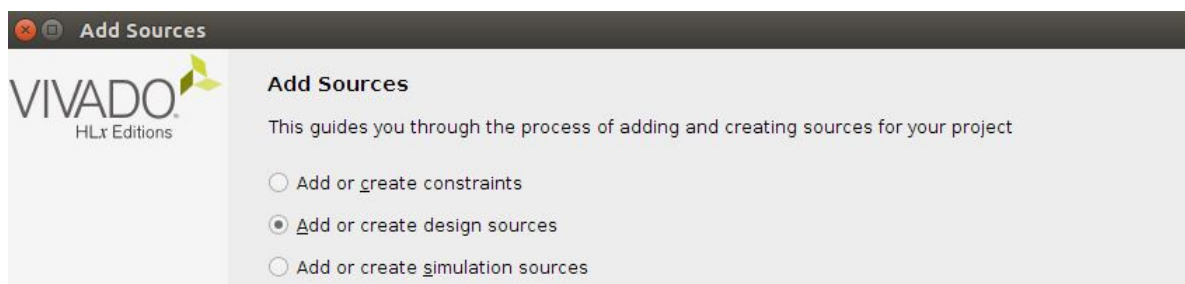


FIGURE 7 – Sélectionner add or creat design sources

2.2 Rajouter des composants à notre architecture

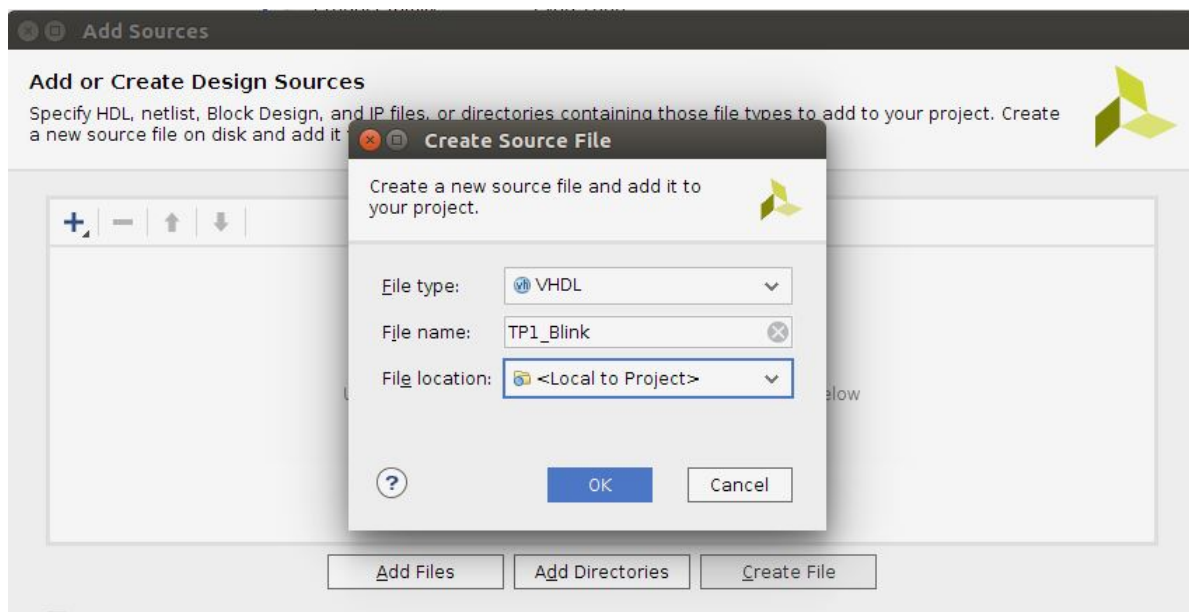


FIGURE 8 – Add sources, type VHDL

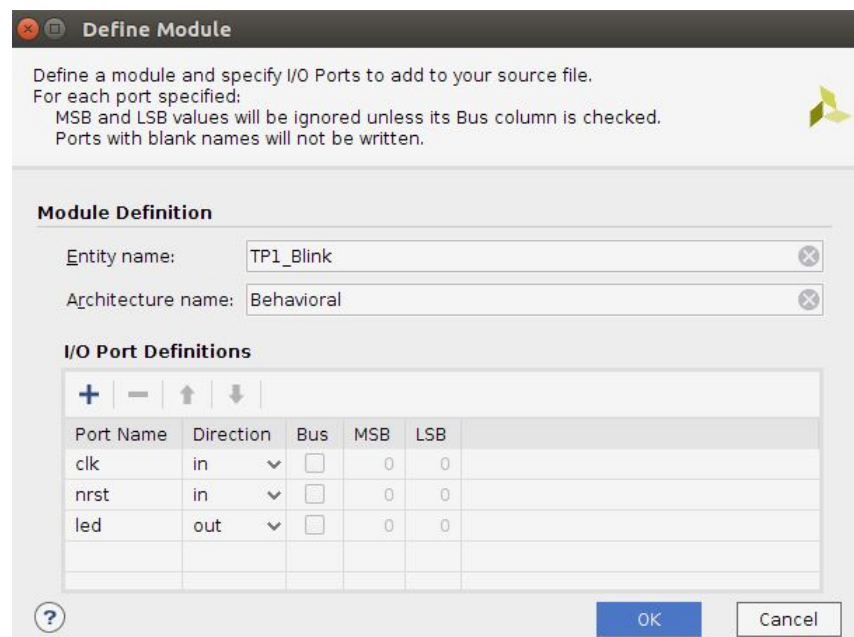


FIGURE 9 – Nommer notre composant et ajouter les I/O

2.3 Codage VHDL

```
22 | library IEEE;
23 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24 |
25 | -- Uncomment the following library declaration if using
26 | -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
27 | use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
28 |
29 | -- Uncomment the following library declaration if instantiating
30 | -- any Xilinx leaf cells in this code.
31 | --library UNISIM;
32 | --use UNISIM.VComponents.all;
33 |
34 | entity TP1_Blink is
35 |     Port ( clk : in STD_LOGIC;
36 |           nrst : in STD_LOGIC;
37 |           led : out STD_LOGIC);
38 | end TP1_Blink;
39 |
40 | architecture Behavioral of TP1_Blink is
41 |     signal compteur : unsigned(31 downto 0);
42 |     signal rst, fin_compteur : std_logic;
43 |     constant freq_horloge : integer := 50_000_000;
44 |     constant delai_0_5s : integer := freq_horloge/2;
45 |     signal led_s : std_logic;
46 |     begin
47 |         led <= led_s;
48 |         rst <= not nrst;
49 |
50 |         fin_compteur <= '1' when compteur = to_unsigned(delai_0_5s, compteur'length) else '0';
51 |
52 |     process(clk, rst)
53 |     begin
54 |         if rst = '1' then
55 |             compteur <= (others => '0');
56 |             led_s <= '1';
57 |         elsif rising_edge(clk) then
58 |             if fin_compteur = '1' then
59 |                 compteur <= (others => '0');
60 |                 led_s <= not(led_s);
61 |             else
62 |                 compteur <= compteur + 1;
63 |             end if;
64 |         end if;
65 |     end process;
66 |
67 | end Behavioral;
```

FIGURE 10 – Réaliser le code en VHDL

2.4 Vérification de fonctionnement

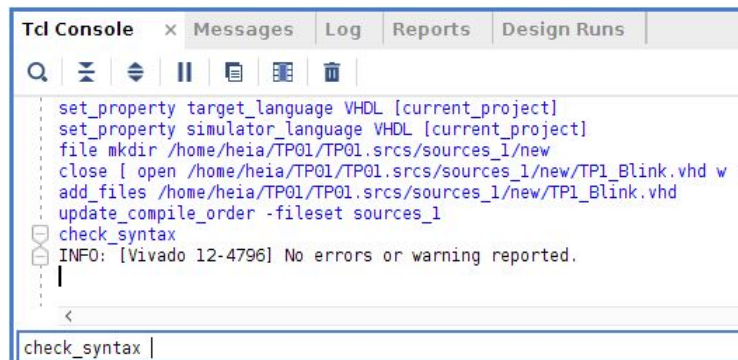


FIGURE 11 – Réaliser le check syntax



FIGURE 12 – Run Behavioral Simulation


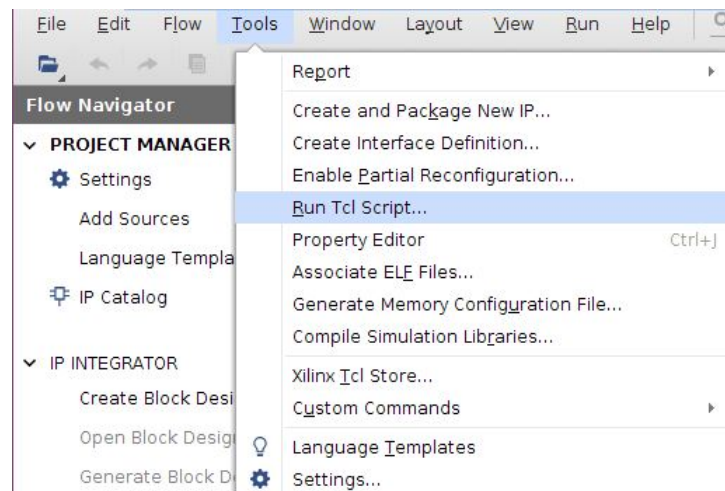


FIGURE 13 – Run TCL Script

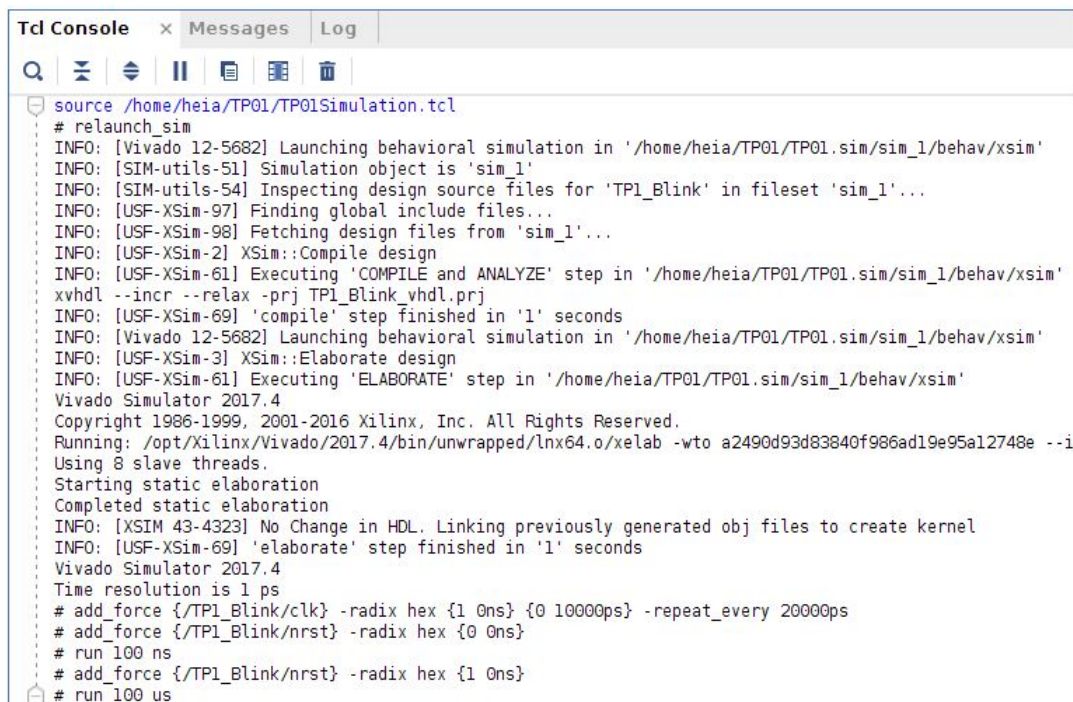

```

Tcd Console x Messages Log
[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
source /home/heia/TP01/TP01Simulation.tcl
# relaunch_sim
INFO: [Vivado 12-5682] Launching behavioral simulation in '/home/heia/TP01/TP01.sim/sim_1/behav/xsim'
INFO: [SIM-utils-51] Simulation object is 'sim_1'
INFO: [SIM-utils-54] Inspecting design source files for 'TP1_Blink' in fileset 'sim_1'...
INFO: [USF-XSim-97] Finding global include files...
INFO: [USF-XSim-98] Fetching design files from 'sim_1'...
INFO: [USF-XSim-2] XSim::Compile design
INFO: [USF-XSim-61] Executing 'COMPILE and ANALYZE' step in '/home/heia/TP01/TP01.sim/sim_1/behav/xsim'
xvhdl --incr --relax -prj TP1_Blink_vhdl.prj
INFO: [USF-XSim-69] 'compile' step finished in '1' seconds
INFO: [Vivado 12-5682] Launching behavioral simulation in '/home/heia/TP01/TP01.sim/sim_1/behav/xsim'
INFO: [USF-XSim-3] XSim::Elaborate design
INFO: [USF-XSim-61] Executing 'ELABORATE' step in '/home/heia/TP01/TP01.sim/sim_1/behav/xsim'
Vivado Simulator 2017.4
Copyright 1986-1999, 2001-2016 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
Running: /opt/Xilinx/Vivado/2017.4/bin/unwrapped/linux64.o/xelab -wto a2490d93d83840f986ad19e95a12748e --i
Using 8 slave threads.
Starting static elaboration
Completed static elaboration
INFO: [XSIM 43-4323] No Change in HDL. Linking previously generated obj files to create kernel
INFO: [USF-XSim-69] 'elaborate' step finished in '1' seconds
Vivado Simulator 2017.4
Time resolution is 1 ps
# add_force {/TP1_Blink/clock} -radix hex {1 0ns} {0 10000ps} -repeat_every 20000ps
# add_force {/TP1_Blink/nrst} -radix hex {0 0ns}
# run 100 ns
# add_force {/TP1_Blink/nrst} -radix hex {1 0ns}
# run 100 us

```

FIGURE 14 – Exécution du script TCL

2.5 Création du Design



FIGURE 15 – Create block design

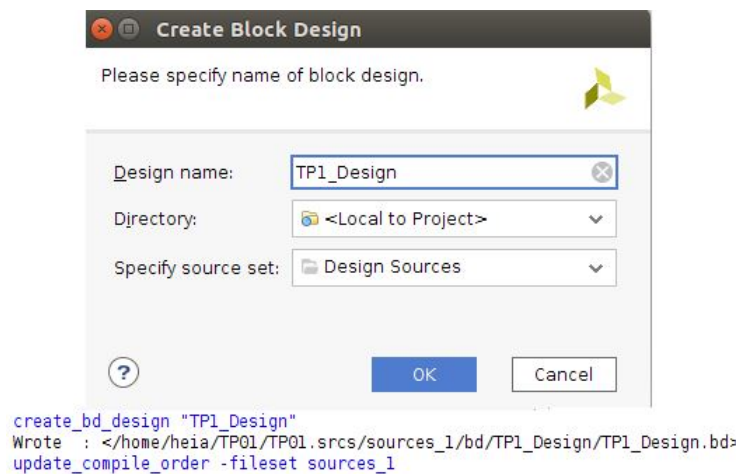


FIGURE 16 – Create block design, Design's name

This design is empty. Press the  button to add IP.

FIGURE 17 – Ajouter des composants à notre architecture

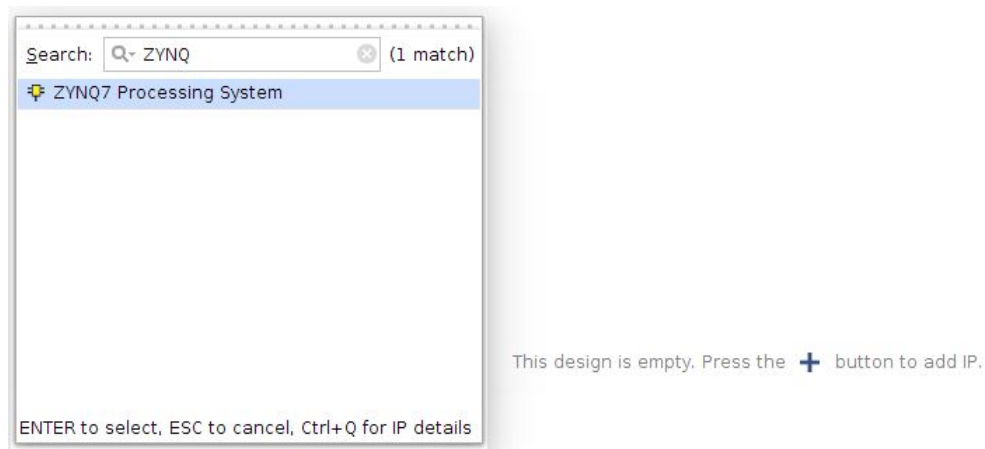


FIGURE 18 – Selectionner ZYNQ7

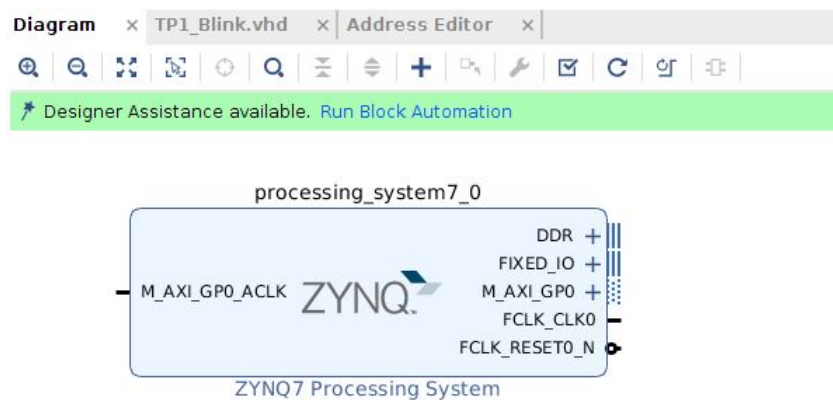


FIGURE 19 – Résultat Graphique de notre design

2.6 Connexion entre nos composants

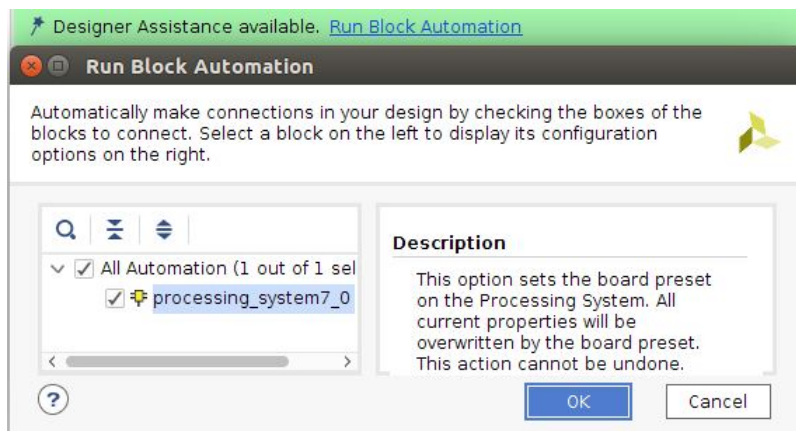


FIGURE 20 – activer "run block automation"

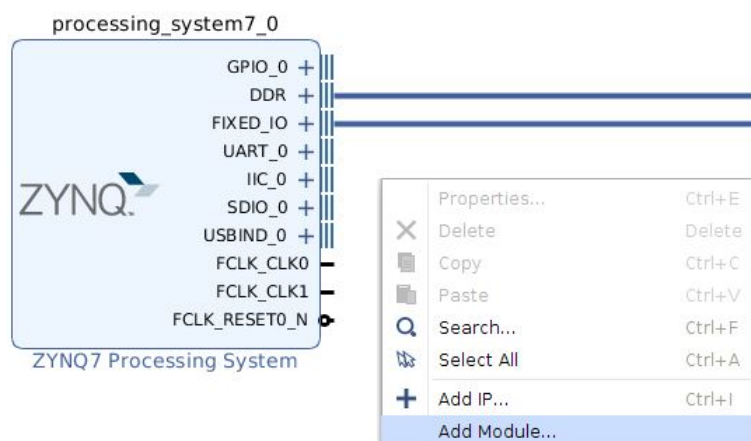


FIGURE 21 – Right click into Add module

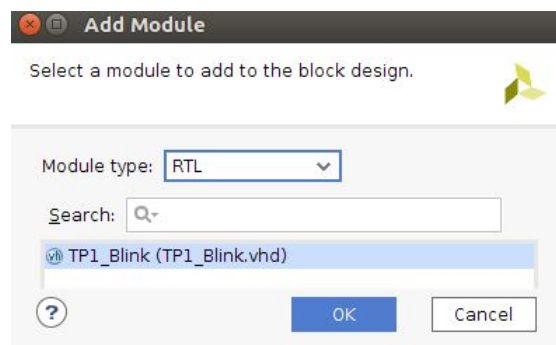


FIGURE 22 – Select your module

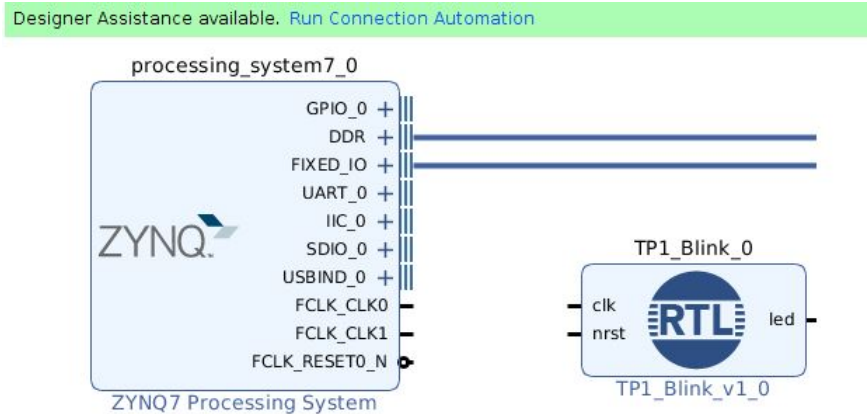


FIGURE 23 – Click Run connection Automation

2.7 Configurer une Sortie

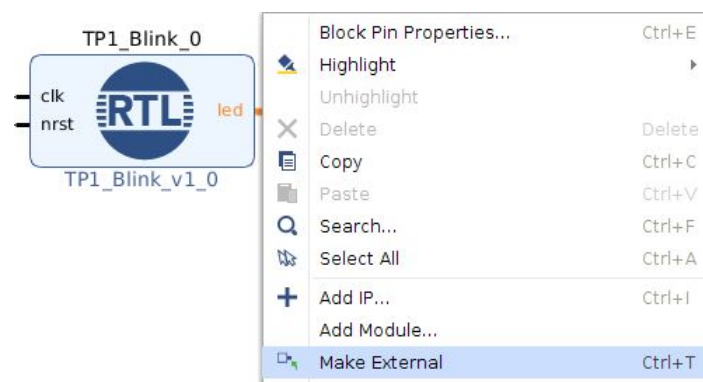


FIGURE 24 – Right click Led to make it as an Output

2.8 Création du wrapper HDL

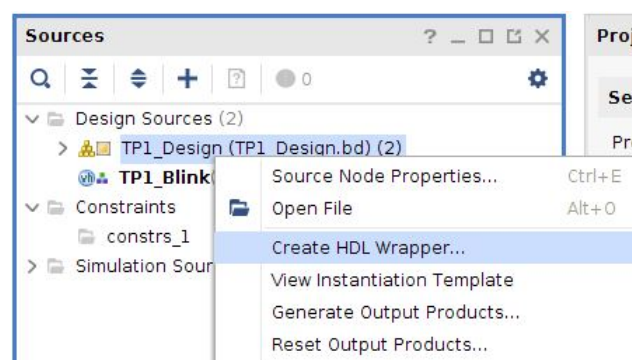


FIGURE 25 – Create HDL Wrapper

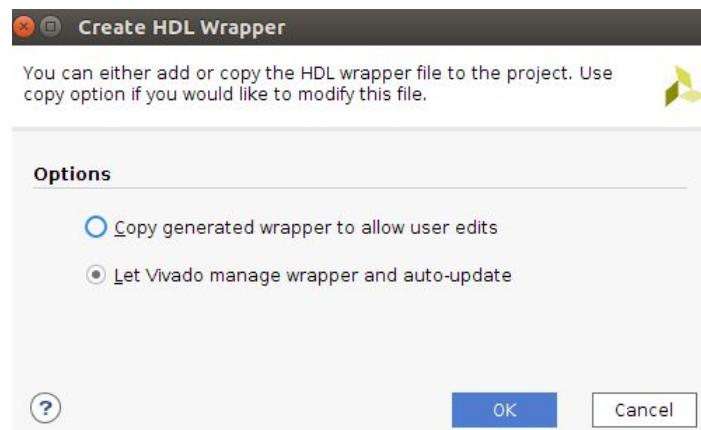


FIGURE 26 – Let vivado Manage

2.9 Lancement de la synthèse

 


FIGURE 27 – Run synthesis

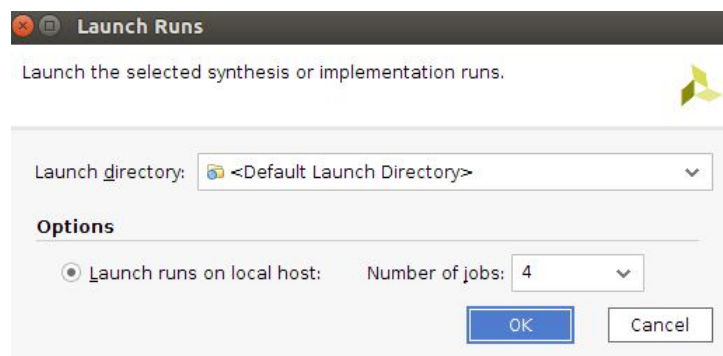


FIGURE 28 – Run synthesis

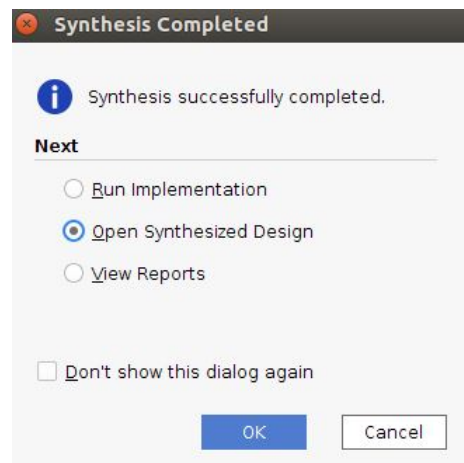


FIGURE 29 – Run synthesis

2.10 Mapping I/O

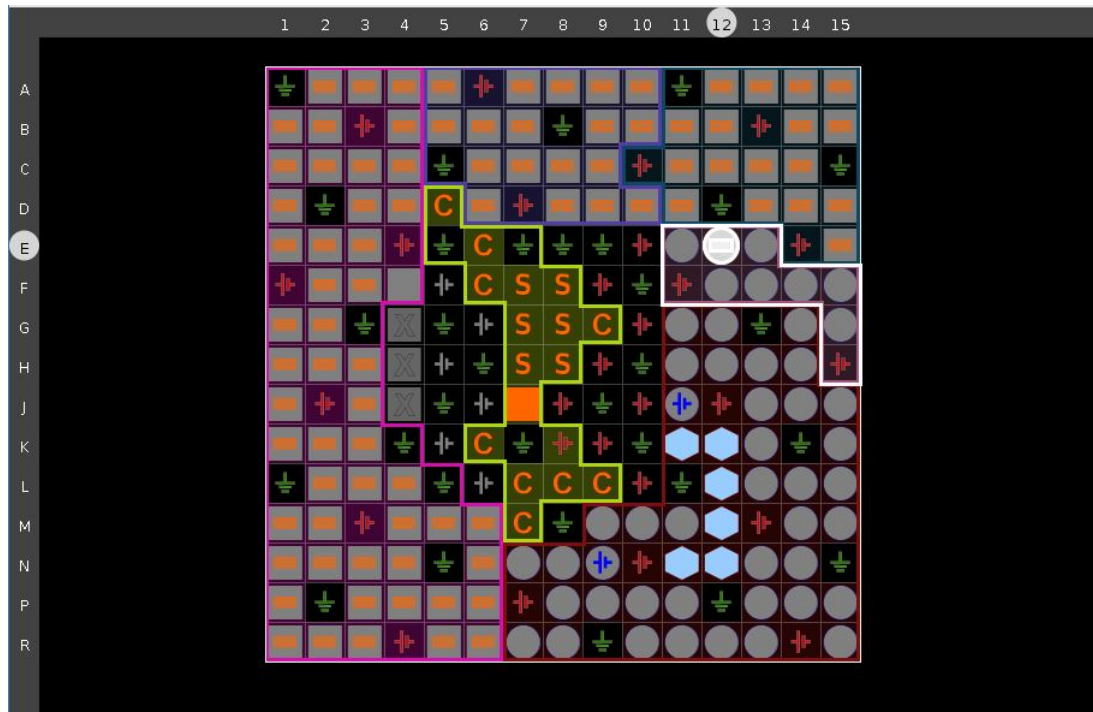


FIGURE 30 – Placer ses éléments

2.11 Génération du bitstream



FIGURE 31 – Génération du bitstream

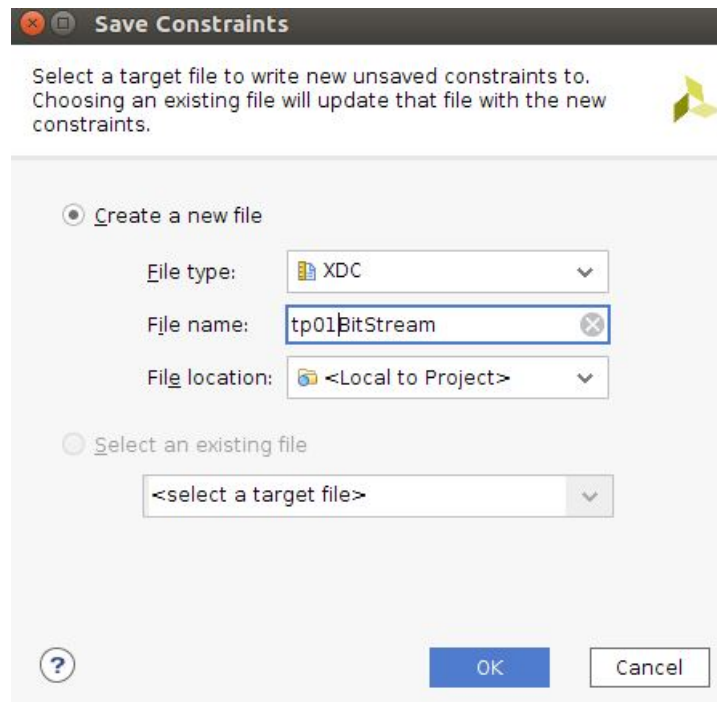


FIGURE 32 – Génération du bitstream

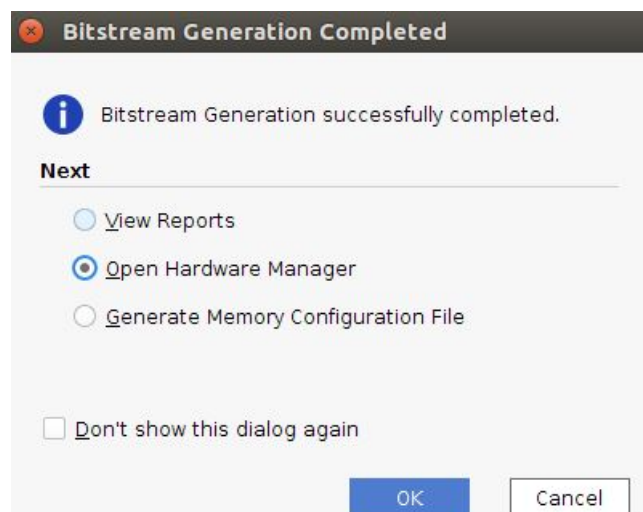


FIGURE 33 – Hardware manager

 


FIGURE 34 – Vérifier la détection de notre board



FIGURE 35 – Cliquer sur Program Device

3 Etape 1 : préparation

3.1 Partie A

Déterminer la valeur minimum de la résistance à mettre en série avec les LEDs (voir datasheet A-5461AS.pdf)

On voit en figure 36 au point 2 que le courant souhaité est de 20mA. On voit aussi, au point 1, que le voltage souhaité est de 2.1V.

Forward voltage IF = 20mA	(Min.)	V _F	1.8	V
	(Typ.)	V _F	2.1	V
	(Max.)	V _F	2.4	V
Reverse current VR = 5V	(Max.)	I _R	20	μA
Optical efficiency IF = 20mA	(Typ.)	η _{OPT}	-	lm/W

FIGURE 36 – Courant optimal

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Operating temperature	T _{OP}	-35 ~ 85	°C
Storage temperature	T _{STG}	-35 ~ 85	°C
Forward current (T _A =25 °C)	I _F	30 ³	mA per seg
Peak forward current (T _A =25 °C) * ¹	I _{PF}	120	mA per seg
Reverse voltage (T _A =25 °C)	V _R	5	V per seg
Power consumption (T _A =25 °C)	P	80	mW per seg

*1 at 1/10 Duty Cycle

FIGURE 37 – Forward current

On voit en figure 37, que le Forward Current est de 30mA. Mais comme indiqué dans la consigne **Le courant va passer au travers des broches d'entrée/sortie du Zynq. Chaque broche ne supporte qu'un courant limité de 10mA.** On se limitera donc à un Fwd Voltage de 10mA.

$$R = \frac{V_{cc} - FwdVoltage}{ForwardCurrent}$$

$$R = \frac{3.3 - 2.1}{10 * 10^{-3}} = 120\Omega$$

3.2 Partie B

Dessiner un schéma de connexion des broches et de l'affichage 4*7segments. Faire valider ce schéma par le professeur.

 


FIGURE 38 – Schéma résistance diode

Pour que le courant soit assez fort, mais pas trop non plus pour ne pas détruire la LED, on place une résistance de 105 Ω en série avec la sortie et cela sur chaque sorties

4 Etape 2 : code VHDL

4.1 Développer en VHDL un décodeur 4x7 qui permet d'afficher les chiffres BCD de 0 à 9 sur les 7 segments

Tout d'abord un chiffre BCD , ou "Binary Coded Decimal" en anglais signifiant décimal codé binaire, est un chiffre utilisé en électronique qui est codé sur quatre bits.

Ci-dessous, en figure 39, on retrouve un tableau des différentes représentations binaires des chiffres allant de 0 à 9.

chiffre décimal	Binaire				
	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1
	2	0	0	1	0
	3	0	0	1	1
	4	0	1	0	0
	5	0	1	0	1
	6	0	1	1	0
	7	0	1	1	1
	8	1	0	0	0
	9	1	0	0	1

FIGURE 39 – Représentation binaire 0 à 9

4.2 Code de notre Tester

Voir Annexe

5 Etape 3 : Travail en lui même

En introduction, on s'intéresse à la disposition des différentes pin qui permettra d'avoir un câblage correct pour alimenter les 4x7 segments et afficher les valeurs envoyées au bon endroit. Voir figure 40

 


FIGURE 40 – Disposition des segments de A à G

5.1 Concevoir et de décrire une architecture (par exemple : machines d'états, compteurs, etc.) qui réalise le pilote de l'affichage 4x7segments avec le point décimal

 


FIGURE 41 – Machine d'état du balayage

La machine d'état ci-dessus représente le passage dans les différents états du balayage de notre afficheur 4x7 segments. L'état AAA correspond au premier digit de notre afficheur, l'état BBB au deuxième, l'état CCC au troisième et l'état DDD au quatrième. Les états intermédiaires correspondent aux dots de l'afficheur, respectivement DOTa pour le premier dot, DOTb pour le deuxième dot et ainsi de suite jusqu'à DOTd. Lorsque le rst est appelé, on retourne directement à l'état AAA peu importe à quel état on se trouve.

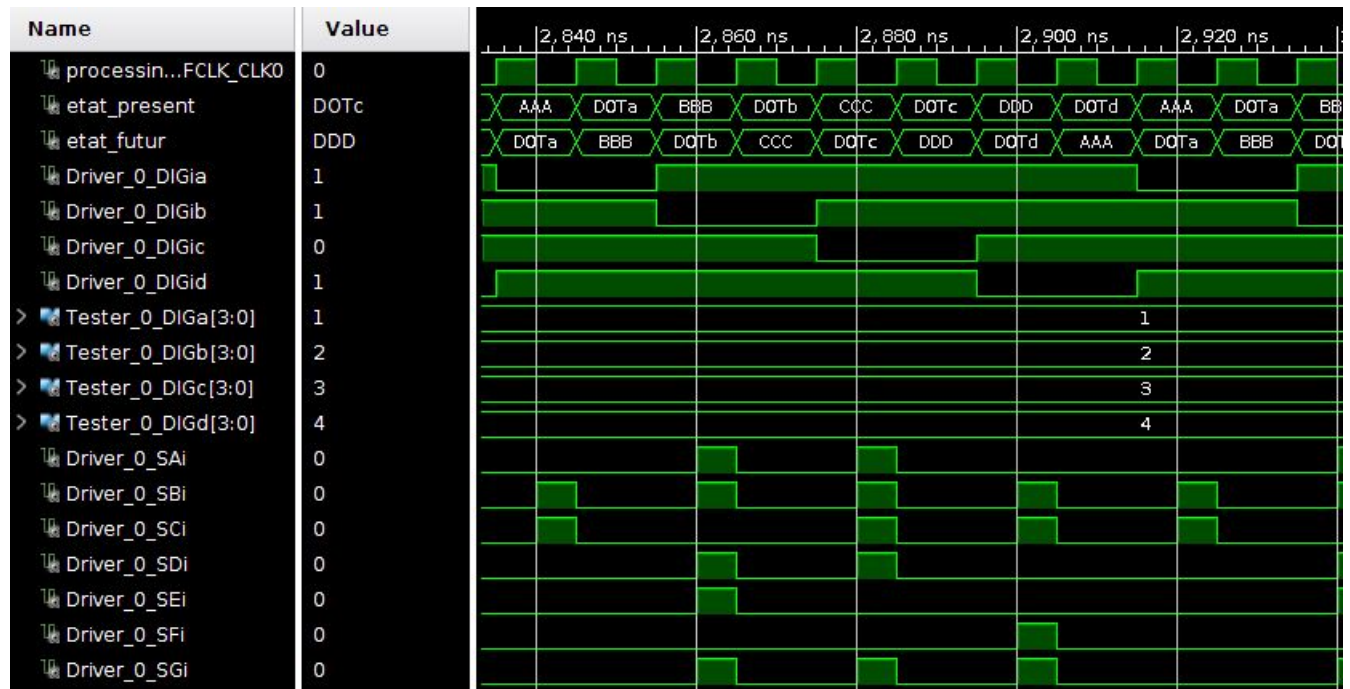


FIGURE 42 – Datagramme de notre architecture

Sur la figure 42, chaque Digit, de DIGia à DIGid, correspond, s'il est zéro, à un Digit éteint. Et les sorties de SAI jusqu'à SGI correspondent aux digits de notre 4x 7 segments.

5.2 Développer le code VHDL

Voir Annexe.

5.3 Valider le bon fonctionnement

 


FIGURE 43 – Affichage des digits et des dots

Le but final de notre code est d'afficher les digits 1 2 3 4 et les dots 1 4 sur notre afficheur 4x7 segments. Mais comme on peut l'apercevoir sur la figure 43, il y a des effets rémanents sur notre afficheur ce qui biaise la lecture du résultat.

5.4 En maintenant le même fonctionnement, est-ce possible de diminuer le nombre de signaux entre la FPGA et l'affichage ? Si oui, comment ?

Non, notre code est optimisé dans le cas de son utilisation lors de ce travail pratique. Mais une piste d'amélioration possible serait de multiplexer nos différents signaux de sortie et d'en faire un bus. Mais dans le cadre de ce TP, nous n'avons pas jugé cette alternative optimale.

6 Conclusion

Par ce travail pratique, nous avons pu prendre en main les nouveaux outils par la création du mode d'emploi de Vivado. Nous avons aussi pris en main la nouvelle Board mise à disposition, ainsi que les différents éléments tels que les résistances ou les afficheurs 7 segments. Ce TP fut très intéressant dans le sens où il nous a permis de reprendre, et consolider, les bases du VHDL vues précédemment.

Marc Roten

Vincent Vonlanthen

Approved: _____

Nicolas Schroeter
Professeur HEIA-FR

7 Annexe

7.1 Code du Tester

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Tester is
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          rst : in STD_LOGIC;
          dp1 : out STD_LOGIC;
          dp2 : out STD_LOGIC;
          dp3 : out STD_LOGIC;
          dp4 : out STD_LOGIC;
          DIGa : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          DIGb : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          DIGc : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          DIGd : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end Tester;

architecture Behavioral of Tester is

begin

    DIGd <= "0100"; DIGc <= "0011"; DIGb <= "0010"; DIGa <= "0001";
    dp4 <= '1'; dp3 <= '0'; dp2 <= '0'; dp1 <= '1';

end Behavioral;
```

7.2 Code du Driver

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Driver is
    Port ( BCD1 :    in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          BCD2 :    in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          BCD3 :    in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          BCD4 :    in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          DOT1 :    in  STD_LOGIC;
          DOT2 :    in  STD_LOGIC;
          DOT3 :    in  STD_LOGIC;
          DOT4 :    in  STD_LOGIC;
          CLK :     in  STD_LOGIC;
          RST :     in  STD_LOGIC;

          DIGia:    out STD_LOGIC;
          SAi :     out STD_LOGIC;
          SFi :     out STD_LOGIC;
          DIGib:    out STD_LOGIC;
          SBi :     out STD_LOGIC;
          SEi :     out STD_LOGIC;
          SDi :     out STD_LOGIC;
          DPi :     out STD_LOGIC;
          SCi :     out STD_LOGIC;
          SGi :     out STD_LOGIC;
          DIGid :   out STD_LOGIC);
end Driver;

architecture Behavioral of Driver is

    TYPE etats is (AAA, DOTa, BBB, DOTb, CCC, DOTc, DDD, DOTd);
    signal etat_present, etat_futur: etats;

begin

    MachineEtatDecoder: process(etat_present, DOT1, DOT2, DOT3, DOT4)
    begin

        case etat_present is
            when AAA =>
                DIGia <= '0'; DIGib <= '1'; DIGic <= '1'; DIGid <= '1'; DPi <= '0';
```



```
        when DOTa =>
            DIGia<='0';DIGib<='1';DIGic<='1';DIGid<='1';
            if DOT1='1' then
                DPi<='1';
            else DPi<='0';
            end if;
when BBB =>
    DIGia<='1';DIGib<='0';DIGic<='1';DIGid<='1';DPi<='0';
when DOTb =>
    DIGia<='1';DIGib<='0';DIGic<='1';DIGid<='1';
    if DOT2='1' then
        DPi<='1';
    else DPi<='0';
    end if;
when CCC =>
    DIGia<='1';DIGib<='1';DIGic<='0';DIGid<='1';DPi<='0';
when DOTc =>
    DIGia<='1';DIGib<='1';DIGic<='0';DIGid<='1';
    if DOT3='1' then
        DPi<='1';
    else DPi<='0';
    end if;
when DDD =>
    DIGia<='1';DIGib<='1';DIGic<='1';DIGid<='0';DPi<='0';
when DOTd =>
    DIGia<='1';DIGib<='1';DIGic<='1';DIGid<='0';
    if DOT4='1' then
        DPi<='1';
    else DPi<='0';
    end if;
when others=>
    DIGia<='1';DIGib<='1';DIGic<='1';DIGid<='1';DPi<='0';
end case;
end process MachineEtatDecoder;

EtatBalayage:process(clk,rst)
begin
    if rst='0' then
        etat_present<=AAA;
    elsif rising_edge(clk) then
        etat_present<=etat_futur;
    end if;
end process EtatBalayage;
```

```
combiBalayage:process(etat_present)
begin
case etat_present is
    when AAA =>
        etat_futur<=DOTa;
    when DOTa=>
        etat_futur<=BBB;
    when BBB =>
        etat_futur<=DOTb;
    when DOTb =>
        etat_futur<=CCC;
    when CCC =>
        etat_futur<=DOTc;
    when DOTc =>
        etat_futur<=DDD;
    when DDD =>
        etat_futur<=DOTd;
    when DOTd =>
        etat_futur<=AAA
    when others =>
        etat_futur<=etat_present;
END case;
end process combiBalayage;

toDisplay:process(clk)
begin
--init a 0 a chaque coup de clock
SAi<='0'; SBi<='0'; SCi<='0'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';

if falling_edge(clk) then

    if etat_present = AAA then
        case BCD1 is
            when "0000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='0';
            when "0001" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
            when "0010" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='0'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='0';SGi<='1';
            when "0011" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='1';
            when "0100" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
            when "0101" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
```

```

        when "0110" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "0111" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
        when "1000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "1001" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
        when others =>
SAi<='0'; SBi<='0'; SCi<='0'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
    end case;
end if;
if etat_present = BBB then
    case BCD2 is
        when "0000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='0';
        when "0001" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
        when "0010" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='0'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='0';SGi<='1';
        when "0011" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='1';
        when "0100" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "0101" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "0110" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "0111" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
        when "1000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "1001" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
        when others =>
SAi<='0'; SBi<='0'; SCi<='0'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
    end case;
end if;
if etat_present = CCC then
    case BCD3 is
        when "0000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='0';
        when "0001" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
        when "0010" =>

```

```

SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='0'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='0';SGi<='1';
    when "0011" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='1';
    when "0100" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
    when "0101" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
    when "0110" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
    when "0111" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
    when "1000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
    when "1001" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
    when others =>
SAi<='0'; SBi<='0'; SCi<='0'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
    end case;
end if;
if etat_present = DDD then
    case BCD4 is
        when "0000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='0';
        when "0001" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
        when "0010" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='0'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='0';SGi<='1';
        when "0011" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='1';
        when "0100" =>
SAi<='0'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "0101" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "0110" =>
SAi<='1'; SBi<='0'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "0111" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
        when "1000" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='1'; SFi<='1';SGi<='1';
        when "1001" =>
SAi<='1'; SBi<='1'; SCi<='1'; SDi<='1'; SEi<='0'; SFi<='1';SGi<='1';
        when others =>
SAi<='0'; SBi<='0'; SCi<='0'; SDi<='0'; SEi<='0'; SFi<='0';SGi<='0';
    end case;
end if;

```



```
end if;  
end process toDisplay;  
end Behavioral;
```