



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Test de contrôle continu (21 pts) | Note : 3,7       |
| Date : 22.11.2018                 | Nom : Rofen Uarc |

Matériel autorisé :

- feuilles VHDL (référence et bibliothèque IEEE)

Réponses et brouillons sur ces feuilles, SVP.

1. Développement d'un composant (12 pts) 6

Développer un composant qui calcule le nombre de bits à 1 d'un `std_logic_vector(31 downto 0)`

Les contraintes de développement sont les suivantes :

- Le signal d'entrée `std_logic_vector` est combinatoire
  - Le calcul du nombre de bits à 1 doit être un circuit séquentiel
  - Ce composant est un worker et le traitement doit pouvoir être interrompu à tout instant.
- a) Proposer une définition d'entité et expliquer chaque port
  - b) Dessiner un schéma bloc de ce composant en indiquant pour chaque bloc les signaux d'entrée et de sortie ; de plus, expliquer les fonctions liées à chaque bloc
  - c) Ecrire le code VHDL complet de ce composant (1 seul composant n'incluant aucune instanciation d'autres composants) en utilisant les bonnes pratiques.





Code

```

Library IEEE;
use ieee_std_logic_1164.all;
entity Ex1 is
    port ( clk, again, rst: in std_logic,
           sign_in: out std_logic_vector(31 downto 0),
           numb: out std_logic_vector(5 downto 0);
end Ex1;
architecture behavioral of Ex1 is
    signal countBit1: std_logic_vector(5 downto 0);
    signal fin_compteur: std_logic;
    type etats is (IDLE, COUNT, STOP);
    signal (etat_present, etat_futur): etats;
    signal countstate: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
    numb <= countBit1;
    again <= fin_compteur;
    countbit: process (clk, countBit1, sign_in, etat_present)
        for (de 0 to 31)
            if rising_edge(clk) and sign_in(i) and etat_present = COUNT then
                countBit1 <= countBit1 + 1;
            end if;
        end for;
    end process countbit;

    MachineEtat: process (clk, rst, countstate, etat_present)
        if rst = '1' then
            etat_present <= idlc; numb <= (others => '0');
        elsif (rising_edge(clk) or again = '1') then
            countstate <= countstate + 1;
            if countstate = "100000" then
                etat_present <= IDLE; fin_compteur <= 1;
            end if;
        end if;
    end process MachineEtat;

    R12: process (etat_present)
    R12: process (fin_compteur, clk)
        if fin_compteur and rising_edge(clk) then
            fin_compteur <= 0;
        end process R12;
end behavioral;

```

done - 0,25

rst - 0,25

Marque compteur i - 1,5

\* if etat\_present = IDLE then  
etat\_present <= COUNT;  
- 0,5


Marque contrôle interne  
et fin correcte  
- 1,25

Marque Val\_Reg - 2





b) schéma bloc

 

a) à chaque coup de clock, on prend le signal d'entrée, et on passe dans l'état COUNT.

Again est une entrée qui dit à notre comparateur de recommencer, et donc de repasser à l'état IDLE, et donc de pouvoir recompter une nouvelle fois.

rst permet de repartir à IDLE


fin-compteur est un std\_logic qui indique dès qu'il a passé les 32 bits du vecteur  
fin-compteur le F à Again





Au premier abord mal lu la consigne

(b)

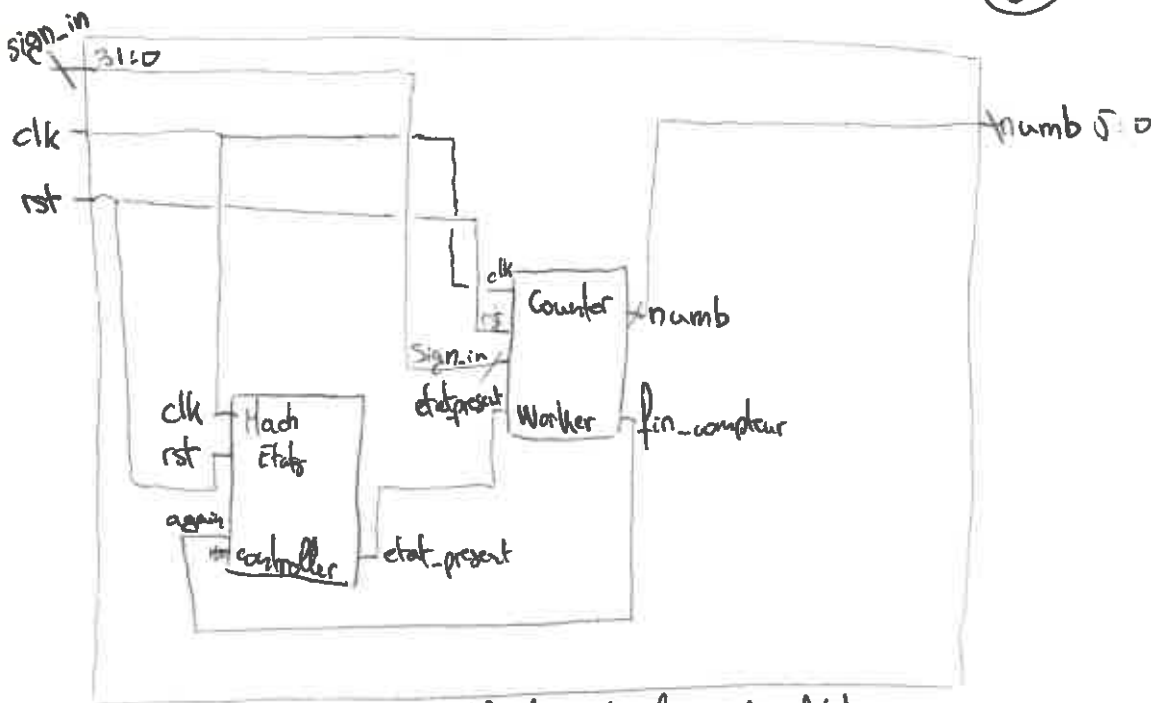

sign\_in: Bus 32 bit où il faut compter le nombre de bits à 1

clk: horloge de notre système utile pour notre counter et notre machine d'état


rst: reset synchrone utile pour nos composants Internes

numb: bus qui nous sort le nombre de bits à 1 en binaire

 amélioration possible  
pour le worker, mettre un ~~reset~~ qui sert  
de ~~controller~~ comme un STOP qui sert  
lui asynchrone surtout pas, on ~~peut~~







2. Conception d'un système synchrone (6 pts) *3,125*


Un wagonnet motorisé se déplace sur un rail entre les positions A, C et B (voir figure ci-dessous). Les capteurs  $C_A$ ,  $C_C$ , et  $C_B$  permettent de localiser le wagonnet lors de ses déplacements.

Les boutons  $B_A$  et  $B_B$  permettent d'appeler le wagonnet pour faire un transport de C à A et retour, respectivement de C à B et retour.

Le système séquentiel pilote le moteur du wagonnet en fonction des valeurs des boutons et des capteurs.

Les règles de fonctionnement sont :

- Lorsque le wagonnet est arrêté en position C :
  - si les 2 boutons sont sur OFF (état 0), le wagonnet reste en C ; ✓
  - si un seul bouton est sur ON (état 1), le wagonnet se déplace jusqu'à la position du bouton correspondant et s'arrête;
  - si les 2 boutons sont sur ON, alors le système enverra le wagonnet dans la direction inverse de la dernière position atteinte (A ou B).
- Lorsque le wagonnet est arrêté en position A ou B et que le bouton correspondant passe à OFF, alors le wagonnet retourne à la position C quelle que soit la valeur de l'autre bouton.
- Lorsque le wagonnet se déplace, les boutons n'ont pas d'effet sur le déplacement, le contrôle se faisant uniquement avec les valeurs des capteurs.

 





- Définir clairement toutes les variables d'entrée et de sortie pas encore parfaitement spécifiées dans la donnée.
- Etablir un diagramme d'états (sans états parasites) selon une machine de Moore (pas besoin de coder les états).

Ne dessiner pas les transitions impossibles dues à des erreurs des capteurs !


- Expliquer verbalement sous forme d'une table à quelles situations correspond chaque état et indiquer la valeur de la/des variable(s) de sortie pour chaque état.
- Si le diagramme d'états est établi selon une machine de Mealy, pouvons-nous diminuer le nombre d'états par rapport à la machine de Moore? Si oui, lesquels n'existent plus. Justifier votre réponse.

- ~~CA, CB, CC~~  $B_A, B_B : \text{in std\_logic}$   
 $C_A, C_B, C_C : \text{out std\_logic}$

Brouillon

| $B_A$ | $B_B$ | State |
|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | IDLE  |
| 0     | 1     | RIGHT |
| 1     | 0     | LEFT  |
| 1     | 1     | IDLE  |

Moteur  
-0,25

 





| Etat      | Explication  | Sorties |
|-----------|--|---------|
| IDLE      | Etat de départ de notre système, on attend les instructions des boutons $B_A$ et $B_B$   |         |
| RIGHT     | Bouton $B_B$ pressé. le wagonnet continue à avancer vers la droite jusqu'à la détection par $C_B$  |         |
| LEFT      | Bouton $B_B$ pressé. le wagonnet continue à avancer vers la gauche jusqu'à la détection par $C_A$ . lors de la détection par $C_A$ , dès que "01" en entrée pour " $B_A B_B$ ", on retourne vers la droite jusqu'à ce que <u>010</u> |         |
| Left-att  |  |         |
| Right-att |  |         |

lors de la détection par  $C_B$ , dès que "01" en entrée pour les boutons  $B_A$  et  $B_B$ , on retourne vers la gauche jusqu'à ce que 010





3. VHDL (3 pts)

Soit les définitions suivantes :

```

TYPE byte IS ARRAY (7 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC;
TYPE mem1 IS ARRAY (0 TO 3, 7 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC;
TYPE mem2 IS ARRAY (0 TO 3) OF byte;
TYPE mem3 IS ARRAY (0 TO 3) OF STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);
SIGNAL a: STD_LOGIC;
SIGNAL b: BIT;
SIGNAL x: byte;
SIGNAL y: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
SIGNAL v: BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0);
SIGNAL z: STD_LOGIC_VECTOR (x'HIGH DOWNTO 0);
SIGNAL w1: mem1;
SIGNAL w2: mem2;
SIGNAL w3: mem3;

```

Handwritten annotations:   
 - Next to `STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)`: `6 2 3 4 5 6 7 0` above a vector diagram with 8 cells.   
 - Next to `STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)`: `0 1 2 3` above a vector diagram with 4 cells.   
 - Next to `STD_LOGIC_VECTOR (x'HIGH DOWNTO 0)`: `0 1 2 3 4 5 6 7` above a vector diagram with 8 cells.

Déterminez parmi les affectations suivantes, celles qui sont légales ou illégales. Justifiez votre réponse uniquement si vous estimez que l'affectation est illégale.

| Affectation  | ✓<br>X<br>Légale ou illégale | Explications     |
|--|------------------------------|------------------|
| <code>y(0) &lt;= x(0);</code>  | X                            | pas le même type |
| <code>b &lt;= a;</code>  | X                            | pas le même type |
| <code>y(5 TO 7) &lt;= z(6 DOWNTO 4);</code>  | ✓                            |                  |
| <code>w2 &lt;= ((OTHERS=&gt;'0'),<br/>(OTHERS=&gt;'0'),<br/>(OTHERS=&gt;'0'),<br/>(OTHERS=&gt;'0'));</code>              | ✓                            |                  |
| <code>w1(0)(2) &lt;= x(2);</code>  | X                            | pas même type    |
| <code>w3 &lt;= ("11111100",<br/>(0,'0','0','0','0','Z','Z','Z','Z'),<br/>(OTHERS=&gt;'0'),<br/>(OTHERS=&gt;'0'));</code> | ✓                            |                  |
| <code>w1(0, 7 DOWNTO 0) &lt;= "11110000";</code>   | X                            | 0 => pas correct |
| <code>y &lt;= (7 =&gt;'0',<br/>1 =&gt;'0',<br/>OTHERS =&gt; '1');</code>   | ✓                            |                  |
| <code>z &lt;= "1111" &amp; "000";</code>   | ✓                            |                  |
| <code>w1 &lt;= (OTHERS =&gt; '1');</code>  | ✓                            |                  |

