



14 Exercices

Convertisseurs AD et DA

1. Combien de comparateurs sont nécessaires pour un convertisseur A/D parallèle de 10bits?
2. Combien d'opérations successives sont nécessaires pour un convertisseur par approximations successives de 14 bits?
3. Combien de sources de courant est nécessaires pour un convertisseur D/A de 16 bits?